



جزوه ماشین مخصوص

استاد: چیت ساز

نوع موتورهای جریان متناوب تکفاز را نام ببرید و به اختصار توضیح دهید...

کوچک: دارای توان اسمی بین $\frac{1}{2}$ تا 1 اسب بخار

$\frac{1}{20}$ اسب بخار

موتورهای جریان متناوب:

مینی کوچک: دارای توان اسمی زیر


میدان مغناطیسی دور در موتورهای القایی تک فاز:


در درس ماشین های الکتریکی سه فاز دیدیم که سیم پیچ سه فاز استاتور موتورهای القایی سه فاز میدان دور ایجاد میکند. برای تحلیل موتورهای القایی تک فاز ابتدا باید موتورهای القایی دو فاز را مورد بررسی قرار داد.

-1- موتورهای القایی دو فاز:

استاتور موتورهای دو فاز حاوی دو سیم پیچ است که محور مغناطیسی انها از نظر مکانی و فضایی با هم نود درجه اختلاف فاز دارند. شکل زیر شمای این دو سیم پیچ که با AA' و BB' مشخص شده اند را نشان میدهد.

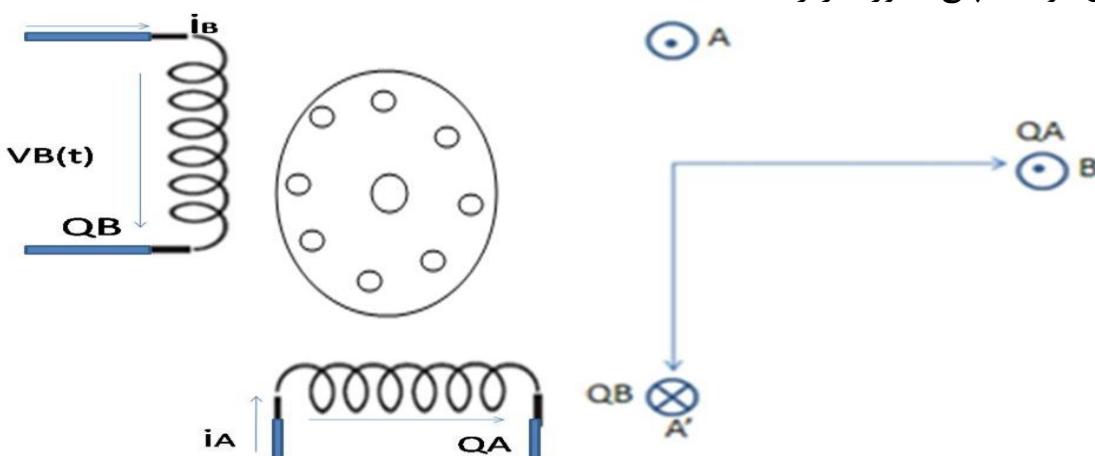باید دانست در سیستم دو فاز ولتاژ های اعمال شده به این دو سیم پیچ یعنی V_A و V_B باهم اختلاف 90 درجه دارند. فرض می کنیم دو سیم پیچ مذکور کاملا مشابه اند در این صورت شارح اصله توسط این دو سیم پیچ بصورت زیر است :



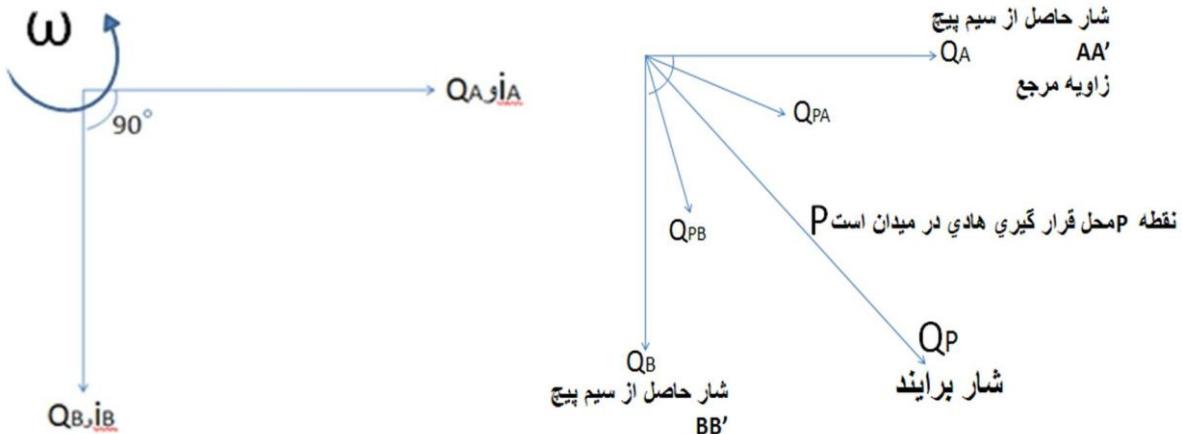

$$QA = Qm \cos \omega t \dots QB = Qm \cos(\omega t - 90^\circ) = Qm \sin \omega t$$

مقدار ماکریم شار میباشد از شکل (3) میتوان دریافت این دو شار بر هم عمودند و نمودار فازوری آن را نمایش میدهد.

شار برآیند در نقطه P از فاصله هوایی درون ماشین به قرار زیر است:

$$QP = QPA + QPB$$

لازم به ذکر است وضعیت مکانی نقطه P طوری است که با محور مرجع مغناطیسی (محور مغناطیسی PA) زاویه θ میسازد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که شار برآیند در نقطه P از دو مؤلفه تشکیل شده است:

1- مؤلفه ای که بخاطر شار A در نقطه P پدیدار گردد. (QPA)

2- مؤلفه ای که بخاطر شار B در نقطه P پدیدار گردد (QPB)

با توجه به شکل (4) می توان دو مؤلفه فوق الذکر را اینچنان بیان کرد:

$$QPA = QA \cos \theta \quad \text{و} \quad QPB = QB \sin \theta$$

$$QP = Qm(\cos \omega \tau \cos \theta + \sin \omega \tau \sin \theta) \quad \text{پس:}$$

رابطه بالا را میتوان با توجه به روابط مثلثاتی اینچنین نوشت:

$$QP = \frac{Qm}{2}$$

$$QP = Qm \cos(\theta - \omega T) = Qm \cos(\omega T - \theta)$$

بنابراین شار در نقطه P دارای مشخصات زیر است:

الف) شار در نقطه P تابعی از زمان است.

ب) شار در نقطه P تابعی از وضعیت مکانی یا فضایی نقطه P است که ان نقطه را با نمایش می‌دهیم.

ج) دامنه شار ثابت بوده و برابر Qm است.

همانطور که ملاحظه میشود سه شرط فوق برای میدان دورانی دوار سیم پیچ سه فاز موتور القایی نیز صادق است. با توجه به رابطه اخیر میتوان نوشت

$$1) \text{ در لحظه } t=0 \text{ مقدار } QP = Qm \cos \theta \text{ است.}$$

$$2) \text{ در لحظه } t=t_1 \text{ مقدار } QP = Qm \cos(\omega t - \theta) \text{ می باشد.}$$

نتیجه می‌گیریم که موج شار رابطه 1 فیدبک میدان دورانی دار بوده که با سرعت زاویه ای ω در جهت افزایش زاویه θ میچرخد.

توجه: در حالتی که فقط از یک فاز در استاتور استفاده می‌شود فرض نمود یکی از شارها در این حالت صفر ($QPA=0$) می‌باشد

بنابراین شار برایند به صورت زیر بدست می‌آید:

$$QP = QPA + QPB = QPA = Q \cos \omega t \times \cos \theta$$

$$QP = \frac{Qm}{2} [\cos(\omega t - \theta) + \cos(\omega t + \theta)]$$

همانطور که در رابطه اخیر ملاحظه میشود شاربرایند در نقطه P ناشی از یک فاز(A) دو شار در جهت های مخالف ایجاد میکند که هر کدام در جهت عکس یکدیگر به گردش در می ایند، بنابراین شار برایند در این حالت صفر می باشد و در لحظه راه اندازی هیچگونه شاری وجود ندارد. درنتیجه در موتورهای تکفاز برای راه اندازی نیاز است که به منظور ایجاد گشتاور راه انداز از خازن راه انداز، دائم کارو... استفاده نماییم.

2- موتور با فاز شکسته یا راه انداز مقاومتی:

همانطور که قبلا بحث شد یک موتور القایی تکفاز قادر به راه اندازی نیست به همین دلیل برای راه اندازی انرا بصورت دو فاز سیم پیچی می نمایند. یعنی موتور علاوه بر سیم پیچ اصلی به یک سیم پیچ دیگر بنام راه انداز یا کمکی مجهز می باشد.

سیم پیچ کمکی از نظر مکان 90 درجه الکتریکی با سیم پیچ اصلی فاصله دارد و بطور موازی با آن به شبکه وصل میشود. برای اختلاف فاز بین جریان سیم پیچ اصلی و کمکی با فاز شکسته یا راه انداز مقاومتی، مقاومت سیم پیچ کمکی بیشتر از سیم پیچ اصلی و راکتانس سیم پیچ اصلی بیشتر از راکتانس سیم پیچ کمکی انتخاب میشود. در نتیجه اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان سیم پیچ اصلی و کمکی ایجاد شده و در اینصورت اختلاف فاز کمتر از 90 درجه میباشد.


این اختلاف فاز کمتر از 90 درجه برای راه اندازی موتور در شروع کار گشتاور لازم را ایجاد میکند و موتور به گردش در می اید.

پس برای اینکه موتور القایی تکفاز براساس فاز شکسته کار کند بایستی دو شرط زیر برقرار باشد:


1) وجود اختلاف فاز زمانی بین جریان سیم پیچ اصلی و کمکی

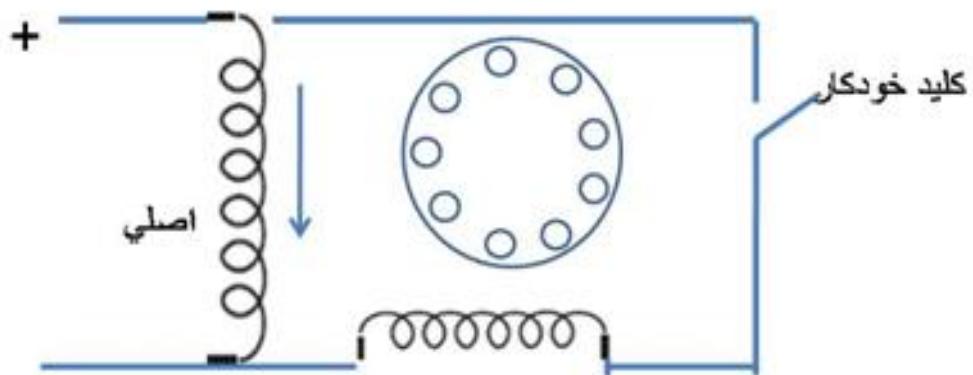2) وجود جابجایی مکانی روی هسته استاتور بین سیم پیچ اصلی و کمکی

شکل زیر مدار الکتریکی یک موتور با راه انداز مقاومتی را نشان میدهد:



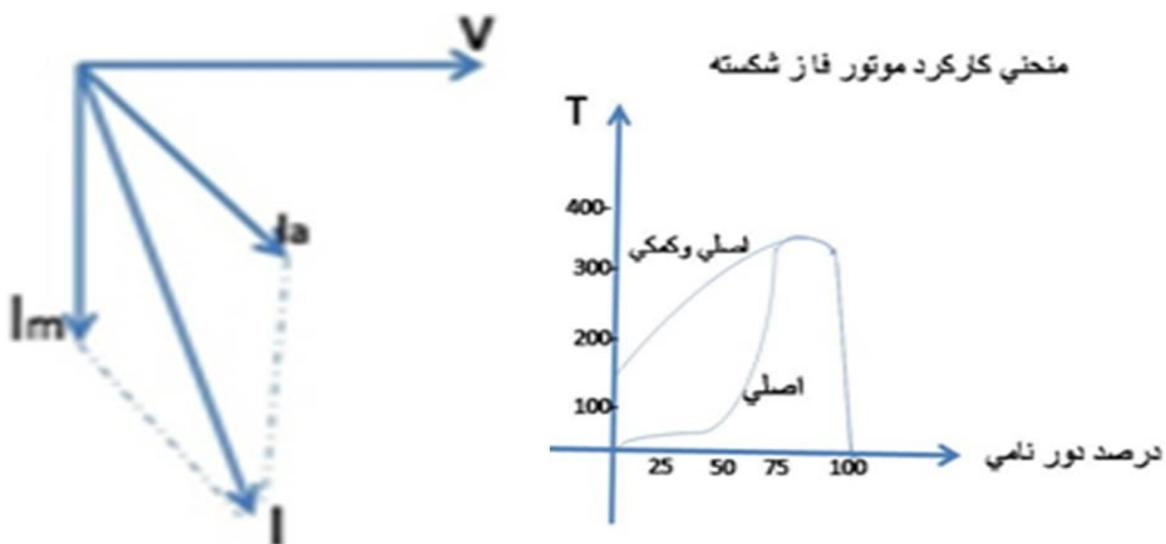دیاگرام برداری و منحنی مشخصه این نوع موتورها بصورت زیر است:



گشتاور راه انداز این موتور ها 150 تا 200 درصد گشتاور بار کاملبوده و جریان راه انداز نیز 6 تا 8 برابر جریان بار کامل است.

کاربرد: در پلی کپی ها، بادبزن ها، پمپ ها جداکننده های گریز از مرکز، یخچال ها و کولر های ابی قدرت این موتورها معمولاً بین $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{3}$ اسب بخار است.

تغییر جهت گردش : برای تغییر جهت گردش، دو سر خروجی اصلی را نسبت به دو سر خروجی کمکی عوض مینمایند.


3- موتور های تکفاز با خازن دائم کار:

در این موتور ها از یک خازن روغنی بمنظور اختلاف فاز بین جریان سیم پیچ راه انداز و سیم پیچ اصلی استفاده شده است و نیاز به کلید با رله بمنظور خارج ساختن سیم پیچ کمکی ندارد. راندمان این موتورها زیاد و گشتاور راه انداز آنها بین 50 تا 100 درصد گشتاور نامی می باشد.


ضریب توان این موتورها زیاد و نسبت به موتورهای با راه انداز مقاومتی کمتر است، تعویض گردش آن سریع و کنترل دور آن به راحتی امکان پذیر است.

کاربرد: از این موتورها در پنکه های رو میزی ، پنکه سقفی ، دمنده ها، ماشین های لباس شوئی، دستگاه های آب میوه گیری، پمپ آب و مواردی که نیاز به تغییر جهت گردش سریع دارند استفاده می شود.

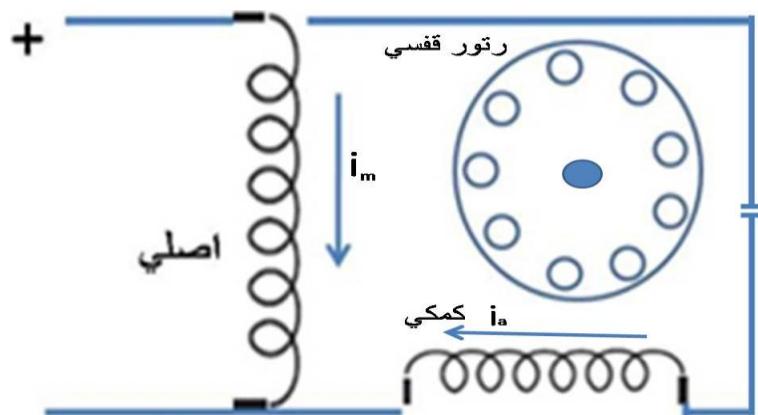
مدار الکتریکی اینگونه موتورها بصورت زیر است:



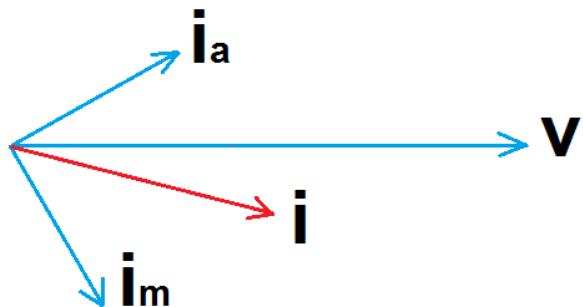دیاگرام برداری در این موتور ها مطابق شکل زیر است:




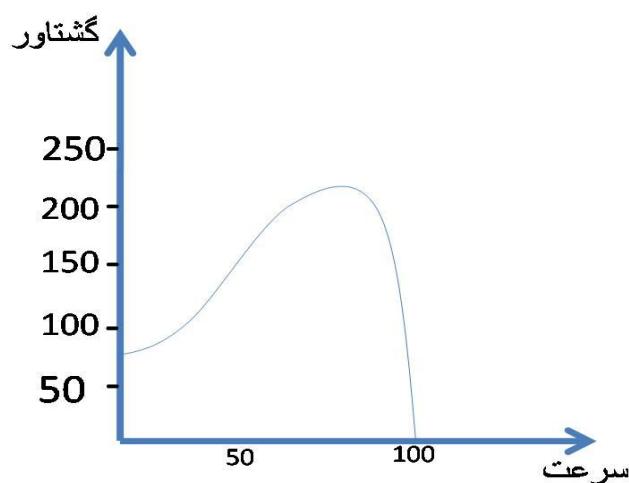منحنی مشخصه گشتاور بر حسب سرعت بصورت شکل زیر است:



تغییر جهت گردش:

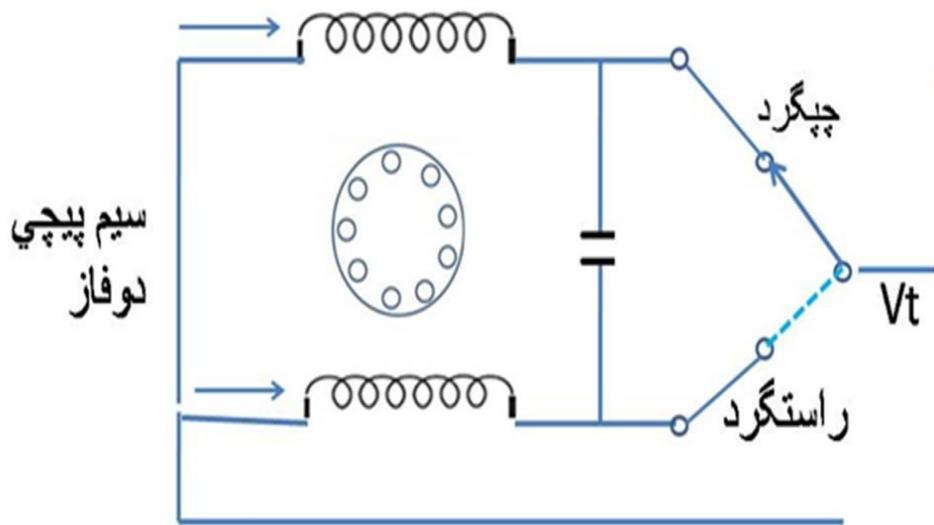تغییر جهت گردش در این موتور ها مشابه موتورهای با فاز شکسته است، بدین صورت که سرهای سیم پیچ اصلی را نسبت به سیم پیچ کمکی تعویض مینمایند.




4- موتور با راه انداز خازنی :

به موتوری اطلاق میشود که در مدت زمان راه اندازی از سیم پیچ دوران استفاده میشود. این موتور برای کار خود از میدان دور استفاده میکند برای مواردی که نیاز به گشتاور راه اندازی و کار زیاد می باشد مورد استفاده قرار می گیرد.


معمولًا قدرت این موتورها از $\frac{1}{8}$ اسب بخار به بالا می باشد.

تذکر: گشتاور راه اندازی این موتورها در حدود 3.5 تا 4.5 برابر گشتاور نامی می باشد.

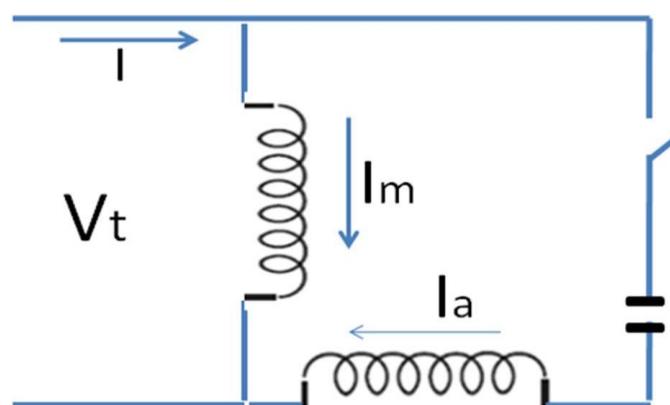
کلید گریز از مرکزدتر 75 درصد دورنامی قطع میشود



دیاگرام برداری:

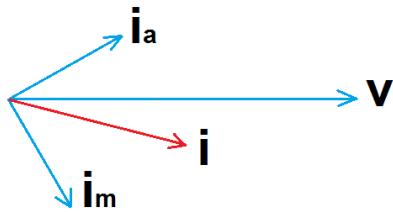

منحنی مشخصه گشتاور:

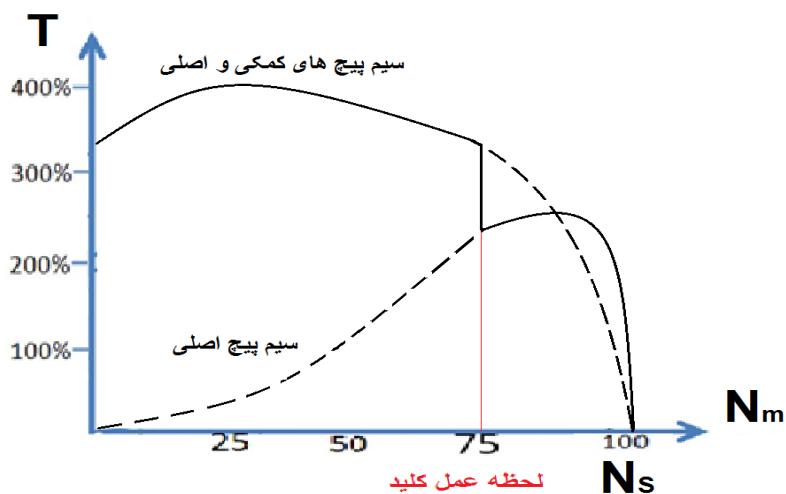

کاربردها: در مصارف سنگین شامل تغذیه پمپ‌ها، کمپرسورها، سرداخانه‌ها، تهویه مطبوع، دستگاههای چند کاره بخاری، ماشینهای لباسشویی بزرگ و ۰۰۰ قابل استفاده می‌باشد.

5- موتورهای تکفاز دو خازنی:

در این موتورها از دو خازن الکتروولیتی و روغنی استفاده شده است، بدین صورت که در موقع راه اندازی خازن الکتروولیتی در ۷۵٪ دور نامی موتور توسط رله مغناطیسی یا کلید گریز از مرکز از مدار خارج می‌شود و سیم پیچ کمکی با خازن دائم کار با سیم پیچ اصلی در مدار باقی می‌ماند. ظرفیت خازن الکتروولیتی معمولاً چند برابر ظرفیت خازن روغنی می‌باشد.


مزایای موتور دو خازنی گشتاور راه اندازی زیاد، کار ملایم و گشتاور خوب در حال کارمی باشد.

سیم پیچ اصلی و کمکی این موتور مشابه یکدیگر میباشد.


کاربرد : موتور های دو خازنی در یخچال های صنعتی، کمپرسورها، سوخت پاشهها، موتورهای بالابر، دستگاههای چند کاره بخاری و پمپ ها و به طور کل مواردی که لازم است تا موتور های تکفاز دو خازنی، گشتاور راه اندازی و نیز گشتاور زیاد ایجاد کنند مورد استفاده قرار می گیرد.

تغییر جهت گردش: برای معکوس کردن جهت چرخش مانند موتور ها با راه انداز خازنی عمل می شود.

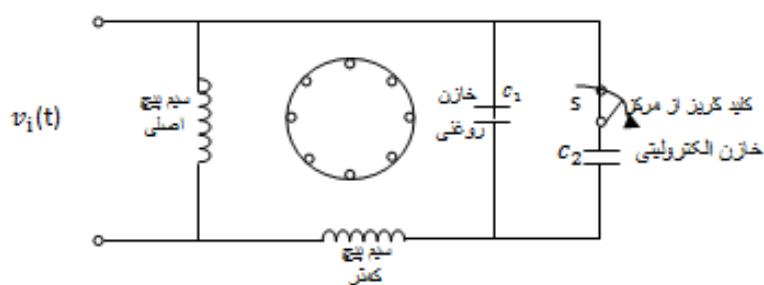مدار الکتریکی: مدار الکتریکی موتور های تکفاز دو خازنی که در ابتدای راه اندازی یک خازن به طور سری با کلید گریز از مرکز در مدار قرار می گیرد، به صورت شکل زیر است:



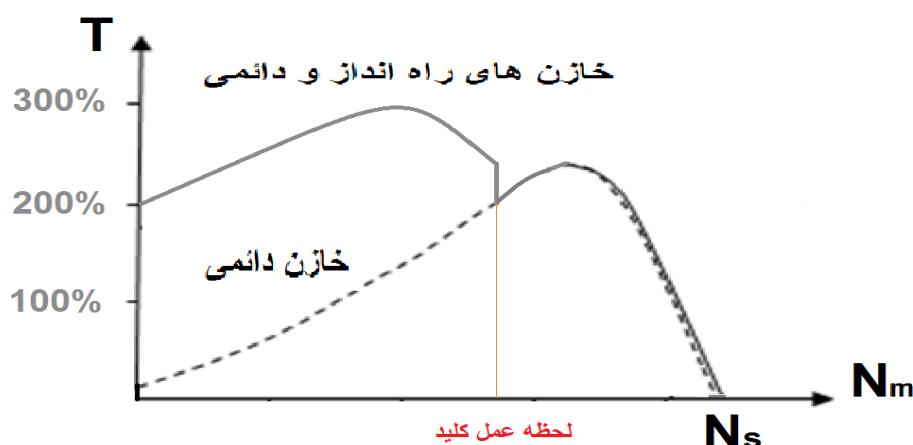معادله مشخصه ی گشتاور بر سرعت در اینگونه موتور ها به صورت منحنی زیر میباشد:



6- موتورهای یونیورسال

ساختمان داخلی:

B : چگالی شار


(1) : شکل (1)

(2) : شکل (2)

شکل (1) نیم سکل مثبت

} AC

شکل (2) نیم سیکل منفی

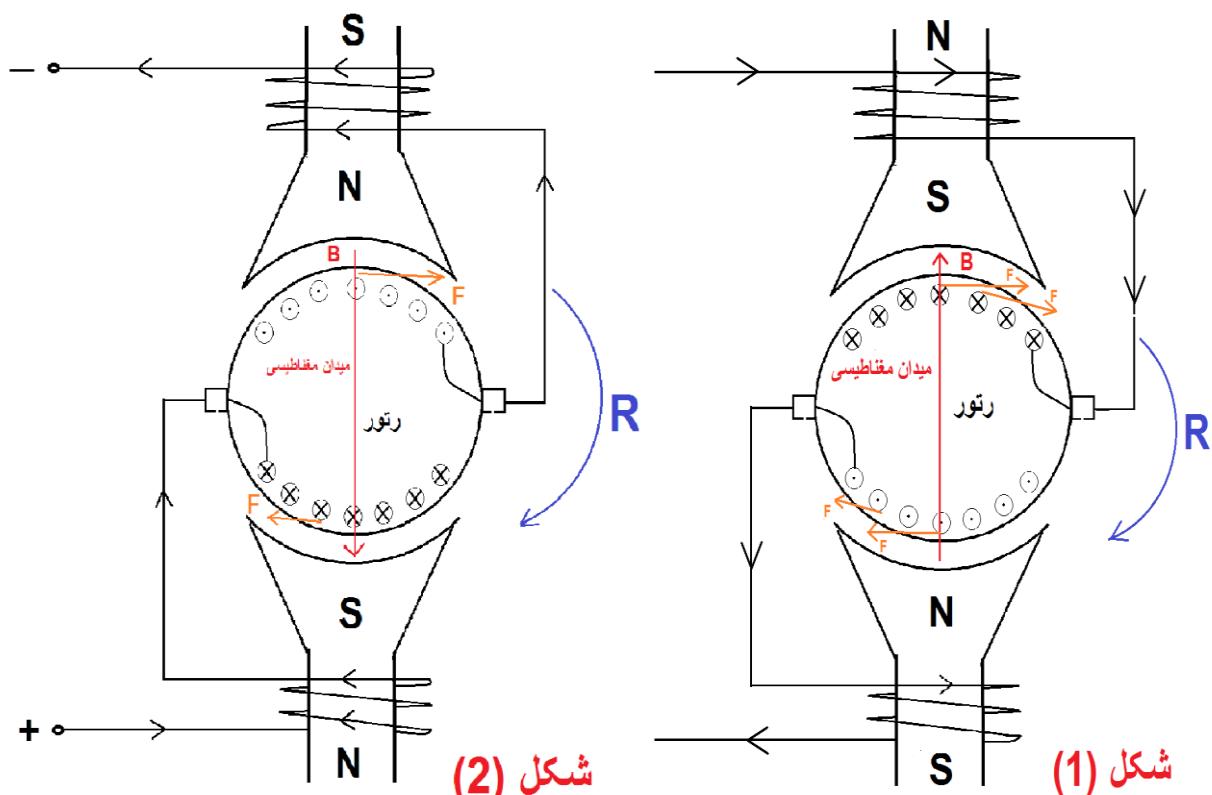

موتورهای یونیورسال تعریف:

موتور یونیورسال موتوری می باشد که ممکن است با جریان مستقیم و یا با جریان متناوب تغذیه شود و سرعت و خروجی یکسان داشته باشد، اصولاً ساختمان این موتورها مانند ساختمان موتورهای سری DC می باشند.

اصولاً این موتورها بخاطر سرعت زیاد خود، به ازای هر کیلوگرم وزن قدرتی بیشتر از سایر موتورهای جریان متناوب AC دارد و مشخصه های آن هم در جریان AC و هم در جریان DC مانند موتور سری می باشد. سرعت بی باری آن زیاد و در حدود 20000 rpm است. به همین دلیل آرمیچر آن به گونه ای طراحی می شود که در چنین سرعتهایی آسیب نماید.

موتورهای یونیورسال کاربرد:

موتورهای یونیورسال در جاروبرقی که سرعت موتور بار یکسان است و در جاییکه سرعت موتور بوسیله چرخ دنده ها کاهش می یابد مانند مخلوط کن، چرخ گوشت، چرخ خیاطی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.

ساختمان موتورهای یونیورسال :

موتورهای یونیورسال به دو صورت ساخته موشوند:


الف) نوع قطب متمرکز یا جبران نشده

ب) نوع میدان گسترده یا جبران شده


موتور قطب متمرکز دارای دو قطب برجسته یا آشکار بوده و شبیه موتور سری جریان مستقیم دو قطبی است. سیم پیچی آرمیچر موتورهای یونیورسال از نوع حلقوی ساده می باشد.

موتورهایی که از نوع میدان گسترده جبران شده هستند دارای یک هسته استاتور مشابه با هسته استاتور یک موتور با سیم پیچی با فاز جداگانه یا موقتی و یک آرمیچر سیم پیچی شده، مشابه با آرمیچر یک موتور جریان مستقیم کوچک می باشد.

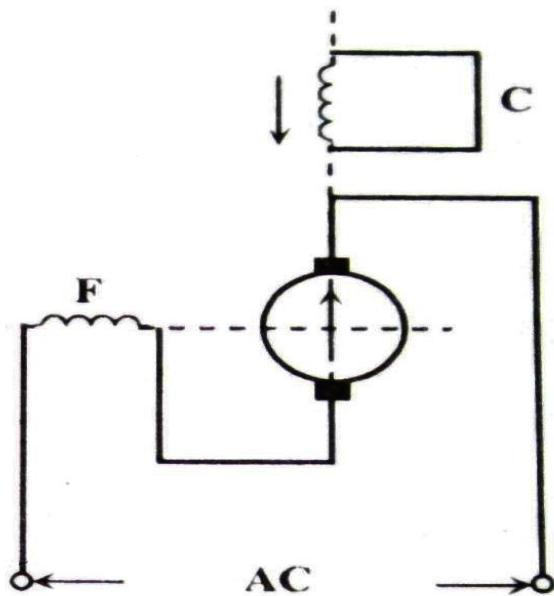
شکل های زیر انواع ساختمان چنین موتورها را نشان می دهد :




ب) موتور انیورسال با سیم‌بندی متمرکز

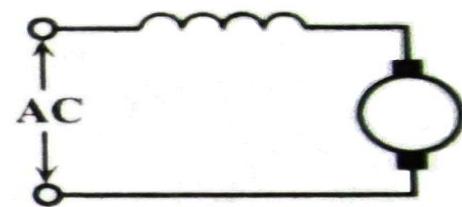

الف) موتور انیورسال با سیم‌بندی متمرکز

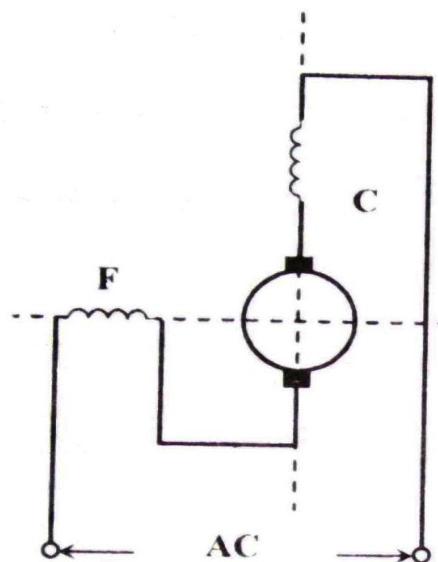

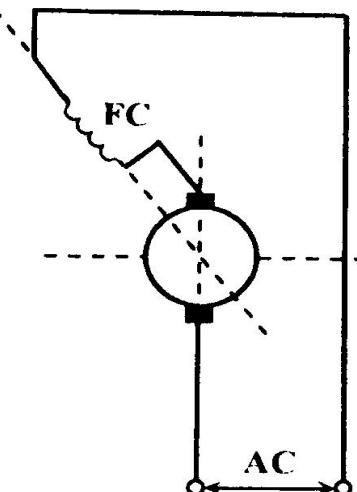
د) موتور انیورسال با سیم‌بندی متمرکز و قطب‌های جبرانگر



ج) موتور انیورسال با سیم‌بندی متمرکز و قطب‌های جبرانگر

مشخصه گشتاور سرعت :

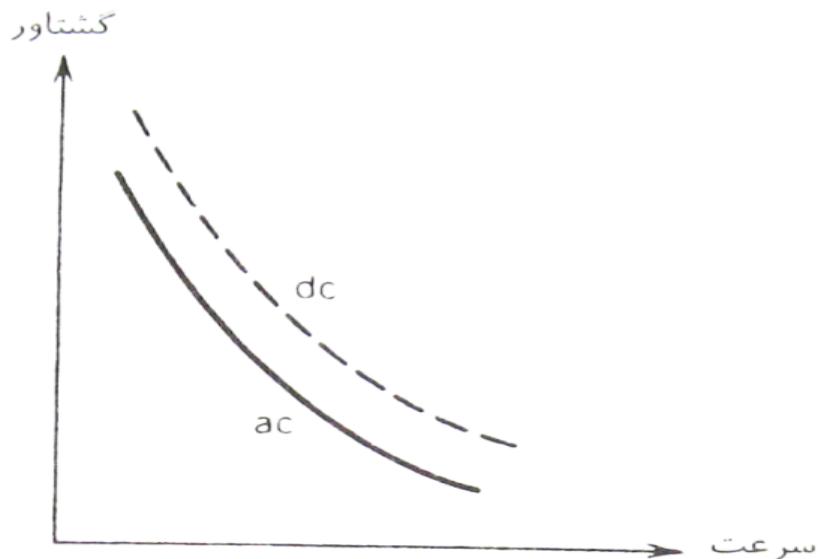با توجه به آزمایش های انجام شده بر روی موتورهای یونیورسال، موتورهای یونیورسال با جریان AC و DC دارای یک مشخصه یکسان نمی باشد و مشخصه گشتاور سرعت آنها بطور کلی بصورت شکل زیر است :




البته عواملی که باعث چنین شرایطی می شوند عبارتند از :

- 1) افت مقاومتی میدان تحریک و آرمیچر که با افزایش بار سرعت را کم می کند.
- 2) عکس العمل آرمیچر که با افزایش بار تمایل به افزایش سرعت دارد.

کنترل سرعت :

از روش های زیر می توان جهت کنترل سرعت استفاده نمود :

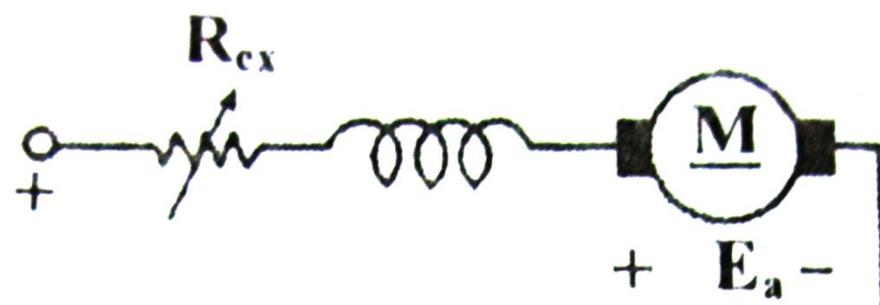
- 1) روش مقاومتی : در این روش از یک مقاومت که بطور سری با مotor قرار گرفته است استفاده شده و سرعت کنترل می گردد، مانند چرخ خیاطی که با پدال پایی مقدار مقاومت و درنتیجه سرعت کنترل می شود.



$V(t)$



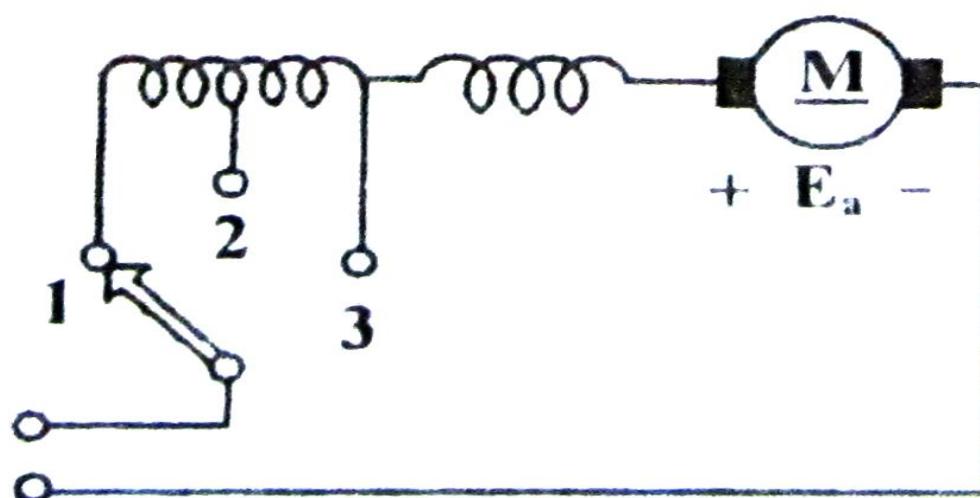
2) روش میدان منشعب: در این روش یک قطب میدان در نقاط مختلف انشعاب شده و بویسله تغییر دادن آن (شدت میدان) سرعت کنترل می شود.




(1) سرعت کم (2) سرعت متوسط (3) سرعت زیاد

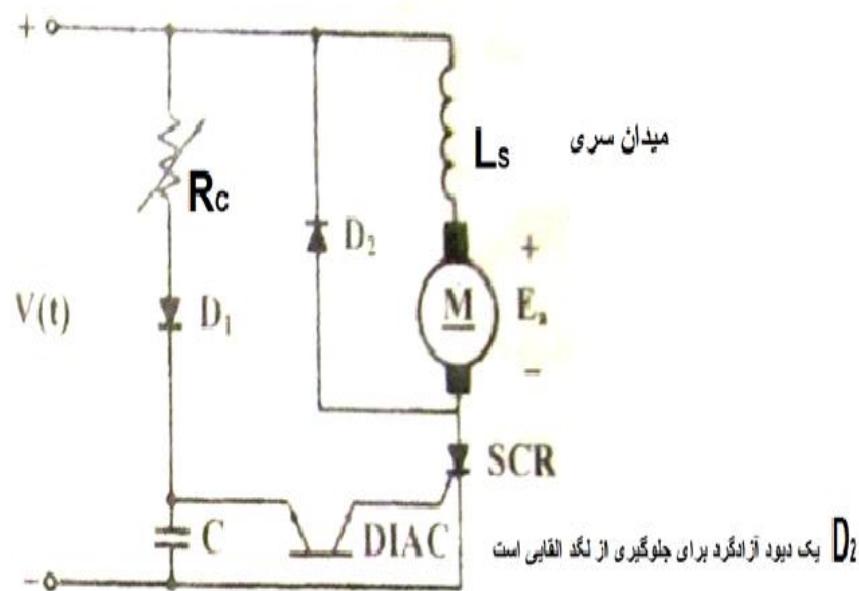3) استفاده از مدار الکترونیکی نیم موج و تمام موج :

الف) مدار کنترل سرعت نیم موج موتور اسینوسال



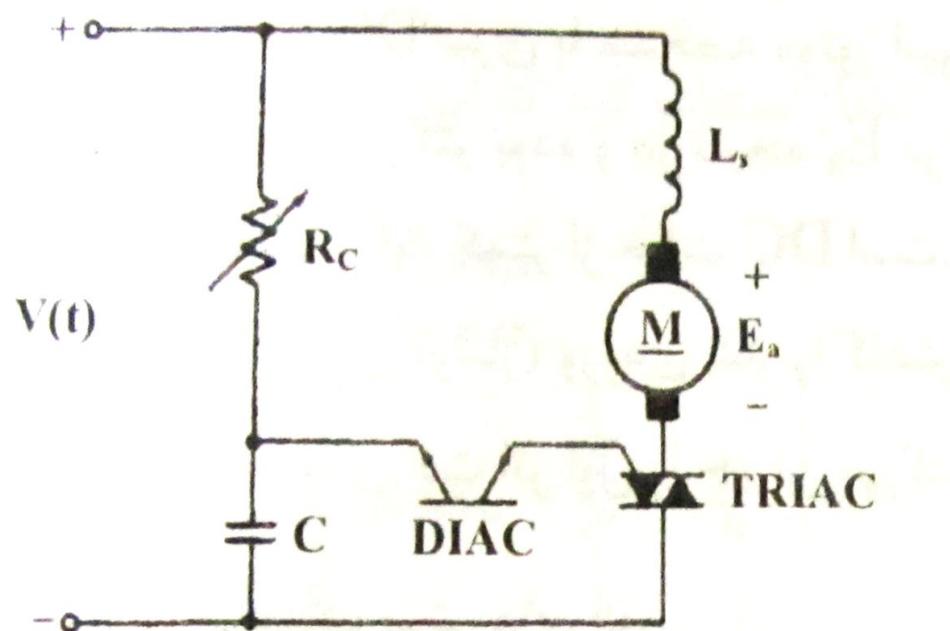ب) مدار کنترل سرعت تمام موج موتور اسینوسال




تغییر جهت چرخش :


موتورهای یونیورسال از نوع قطب متمرکز یا قطب برجسته را می توان با معکوس نمودن جهت عبور جریان از هر یک از سیم پیچ های آرمیچر یا میدان تحریک معکوس نمود، روش معمول تغییر دادن سرهای سیم بندی واقع در روی جاروبک های دو سر آرمیچر می باشد.

در موتورهای با قطب های گسترده جبران شده می توان با تغییر دادن هر یک از سر سیم های سیم پیچی آرمیچر یا میدان و یا جا بجا کردن جاروبک ها بر خلاف جهتی که موتور در آن جهت خواهد چرخید، جهت چرخش را عوض نمود. معکوس کردن مقدار جابجایی جاروبکها برای تغییر دادن جهت چرخش در حد چند تیغه کلکتور است.

۷- موتورهای قطب چاکدار:

در موارد متنوع . مانند پنکه های رو میزی . پمپ آب . لباس شوی . پمپ آب کولر . انواع باد بزن ها . مرطوب کنندها . پروژکتور اسلاید . ماشین های فتو کپی . تابلوهای تبلیغاتی . آبمیوه گیری . ساعت های الکتریکی . موتور شستشوی لباسشویی بکار میروند . سرعت چرخش این موتور ها را میتوان با جعبه دندنه به هر سرعتی حتی کمتر از یک دور در ماه تغییر داد . موتورهای با قطب چاکدار در اندازه های خیلی کوچک تقریبا 1/250 تا 1/6 اسب بخار ساخته میشود . این موتورها ساختمان ساده ای داشته و از نظر قیمت ارزان و فوق العاده مقاوم و قابل اطمینان می باشند . نیاز به کلکتور . کلید گریز از مرکز و جاروبک ندارند . دو نمونه از انواع این موتورها شامل موتورهای قطب چاک دار 2 قطبی و 4 قطبی در شکل زیر نشان داده شده است .

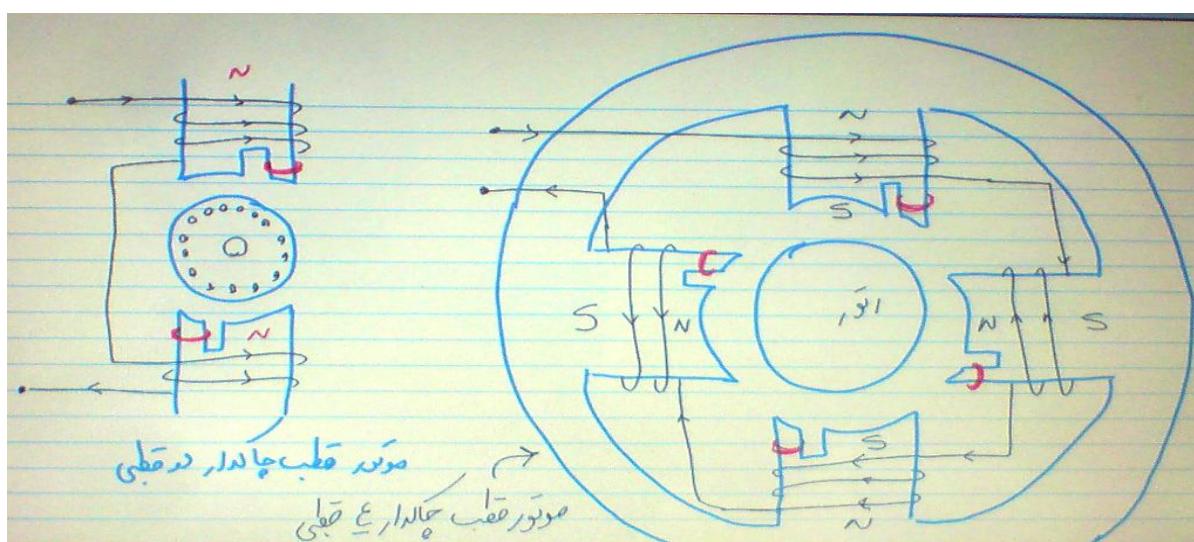

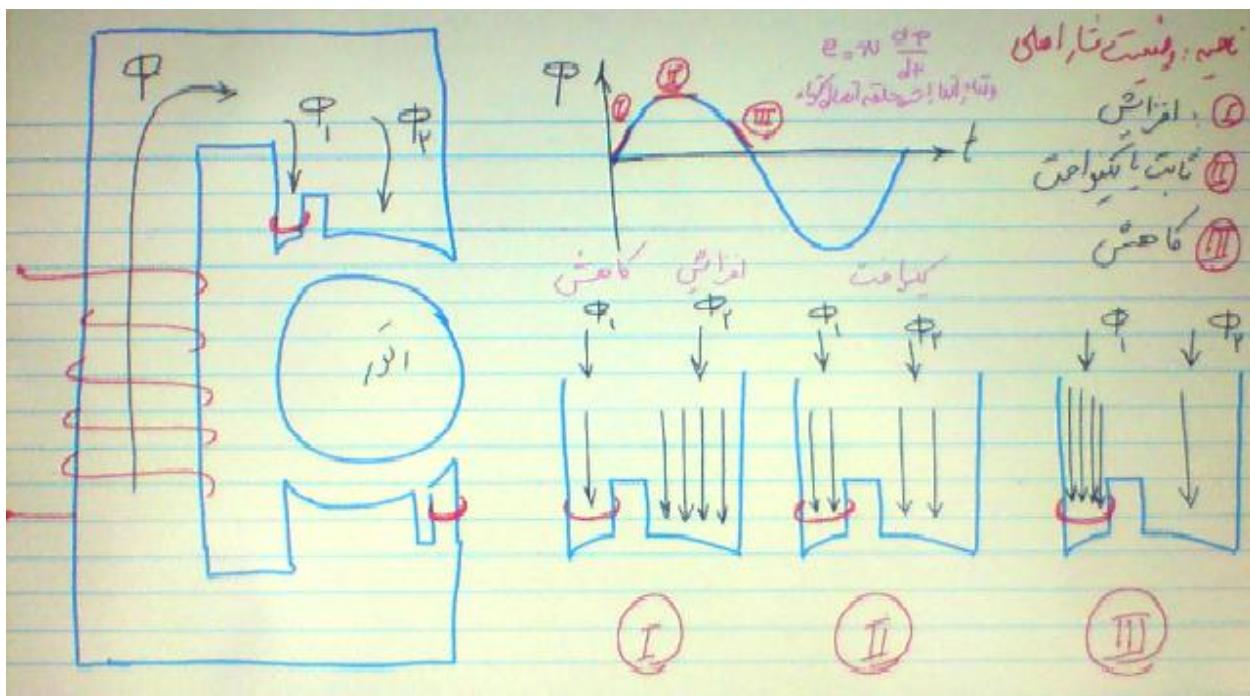

طرز کار : از آنجا تیکه موتور قطب چاکدار یک موتور القایی است . لذا ابرای تولید میدان گردان بایستی سر قطب موتور را دو قسمت نمود ۱- تست اصلی یا بدون چاک ۲- قسمت چاکدار


شرح - شکل های مذکور در نظر بگیرید و جریان عبور سیم پیچ قطب اصلی را Φ_1 و شار ان را با Φ_2 و جریان عبور از حلقه اتصال کوتاه یا کلاف سایه بان را I و شار ان را 1 در نظر می گیریم حال نحوه کار کرد موتور به شرح زیر است:

زمانی که جریان عبوری و سیم پیچ اصلی قطب صفر بوده سپس به طور سودی شروع به افزایش می نماید (ناحیه ۱) در قسمت اصلی قطب شار Φ_2 هم فاز با جریان شروع به افزایش می نماید همان طور تغییر شار در اتصال کوتاه ایجاد ولتا القایی نموده و در نتیجه '۱ از حلقه عبور می نماید چون جریان القایی همواره در جهتی عبور می کند با عامل به وجود اوردنده خود مخالفت می نماید . لذا جریان اتصال کوتاه میدانی را ایجاد می کند با شار Φ_1 مخالف است . در نتیجه شار Φ_1 که در قسمت چاکدار ایجاد می شود . نسبت یه Φ_2 دارای تاخیر زمانی است . بدین ترتیب تراکم خطوط میدان مغناطیسی در لحظه ۱ در طرف قطب اصلی که بدون چاک است بوده و محور میدان مغناطیسی در این قسمت خواهد بود .

در لحظه t_2 (ناحیه ) جریان تحریک مطابق شکل  بوده و جریان تحریک به مقدار ماکزیمم خود رسیده و تغیرات جریان تحریک کم است . از اینرو ولتاژ و جریان القای حلقه اتصال کوتاه ناچیز است . شار Φ_2 ایجاد شده توسط جریان تحریک در لحظه t_2 ماکزیمم بوده و به طور یکنواخت روی پیشانی قطب اصلی توزیع میگردد . محور مغناطیس Φ_2 در این حالت به مرکز قطب منتقل می گردد.

در لحظه t_3 (ناحیه ) جریان سیم پچ تحریک شروع به کاهش نموده و شار Φ_2 بطور سریع کاهش می یابد. در نتیجه جریان القایی در حلقه اتصال کوتاه یا کلاف سایه باش با تغیر و کاهش شار مخالفت نموده و شار Φ_1 در قسمت چاکدار تقویت می شود . محور مغناطیس به سمت وسط قطب چاکدار منطقل می شود . در طول نیم سیکل منفی جریان تحریک باز هم شار Φ_1 نیز نسبت به شار Φ_2 پس فاز باقی می ماند پس شار Φ_1 همواره از نظر زمانی نسبت به Φ_2 پس فاز است نتیجه تاخیر فاز مکانی و زمانی تولید شار انتقالی در فاصله هوایی می باشد که تقریباً شبیه میدان دور ضربانی است . این شار انتقالی همواره از طرف قسمت اصلی قطب بطرف قسمت چکدار خواهد بود. جهت چرخش رotor موتور قطب چاکدار همواره از طرف بدون چاک بطرف قطب چاکدار می باشد.

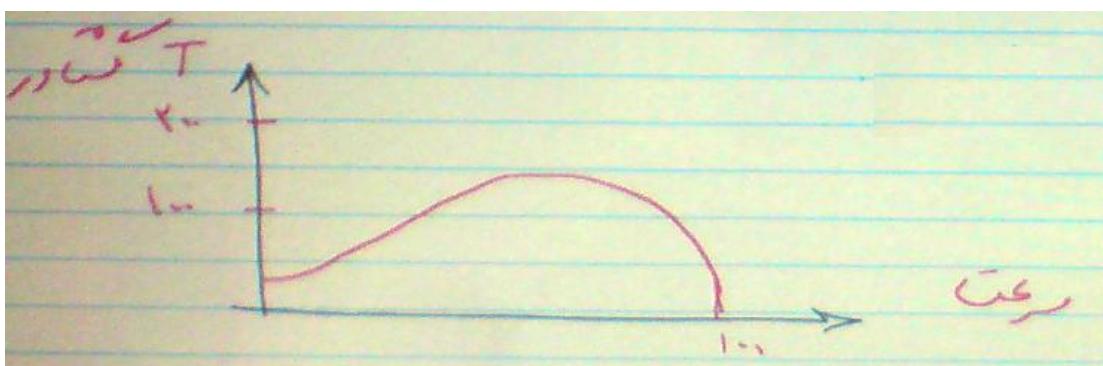مشخصه گشتاور سرعت : گشتاور سرعت این موتور کم بود و حدوداً مانند شکل زیر است . ظرفیت اضافه بار خیلی کم و ضریب بهره کم این موتور سبب کاربرد ان در بار هی سبک شده است راند مان این موتور ها 20 تا 30 درصد است.




8- موتورهای پله ای:

موتورهای پله ای می توانند تحت پالس های الکتریکی ورودی چند درجه بچرخند. معمولاً اندازه یا گام پله ها $2, 2/5, 7/5, 15$ درجه به ازاء هر پالس الکتریکی می باشد. موتورهای پله ای مبدلهاي الکترومغناطیسي هستند و قادراند پالسهای دیجیتالی ورودی رابه حرکتی برروی محور مبدل سازند. از اين موتورها در سیستم های کنترل دیجیتالی استفاده می شود. در این سیستم ها، قطاری از پالس ها ایجاد می شود تابصورت پله ای یا گام به گام محور موتور بچرخش درآید. معمولاً در این موتورها به حس کننده وضعیت و سیستم های فیدبک جهت هم آهنگی حرکت محور و پالس ورودی فرمان، نیازی نیست. در چاپگرهای کامپیووتر و محركهای دیسک کامپیووتر و ادمهای آهنگی از این موتورها استفاده می شود. شکل 15-8) کاربرد موتورهای پله ای را در یک چاپگر نشان می دهد. هرگاه به موتور پالس اعمال شود محور قدری می چرخد و چاپگر بسهولت عمل می نماید. امروزه موتورهای ساخته شده اند که در یک دور کامل چندین حتی تا 400 پله یا گام را طی می نمایند. طرحهای جدیدی از این موتورها قادر است 1200 پالس در ثانیه را دریافت کند و توان اسمی اینگونه موتورها تا چندین اسب بخار می باشد موتورهای پله ای بر دو نوع اند:

1- موتورهای پله ای با مقاومت مغناطیسی (رلوکتانسی) متغیر

2- موتورهای پله ای از نوع مغناطیس دائم

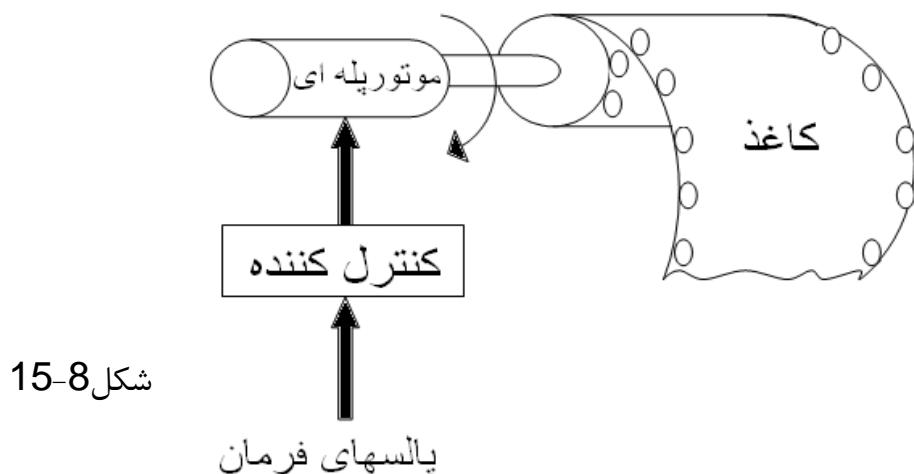

چرخاندن کاغذ برای چاپگر توسط

یک موتور پله ای

موتورهای پله ای با رلوکتانس متغیر

این موتورها یک تکه یا چند تکه هستند.


موتورهای پله ای یک تکه(تک پارچه)




شکل 16-8) شمای یک موتور تک تکه ای(تک پارچه)، دوقطبی و چهارفاز از نوع رلوکتانس متغیر رانشان می دهد. هرگاه فازهای استاتور به نوبت توسط جریان DC تحریک شوند، شار منتجه در شکاف هوایی تغییر وضعیت داده و رتور، محور مغناطیسی شار شکاف هوایی را بخاطر ماهیت گشتاور رلوکتانسی تعقیب می کند. گشتاور رلوکتانسی بخاطر اینکه رotor فرومغناطیسی مایل به همسوشندن با محور میدان مغناطیسی شکاف هوایی می باشد، پدید می آید. شکل 16-8) عملکرد اینگونه موتورها ربا پله ها یا گامهای 45 درجه ای نشان می دهد و جهت چرخش رتور(محور) درجهت عقربه ساعت می باشد. نحوه توالی و ترتیب برق دار کردن سیم پیچ ها A+B, B+A, C+B, A+C و... می باشد.

این نحوه توالی و ترتیب برق دار کردن سیم پیچ ها بکرات صورت می پذیرد. هرگاه سیم پیچ A تحریک گردید، رتور با محور سیم پیچی A همسو می شود. آنگاه که دو سیم پیچی B, A تحریک شوند در اینصورت میدان منتجه 45 درجه درجهت عقربه ساعت می چرخد و رتور نیز همسو با این میدان می شود. حال اگر B به تنها یی برق دار شود، رتور 45 درجه دیگرمی چرخد و می توان این عملیات را تکرار

شکل 16-8


موتور پله ای دوقطبی چهارفاز

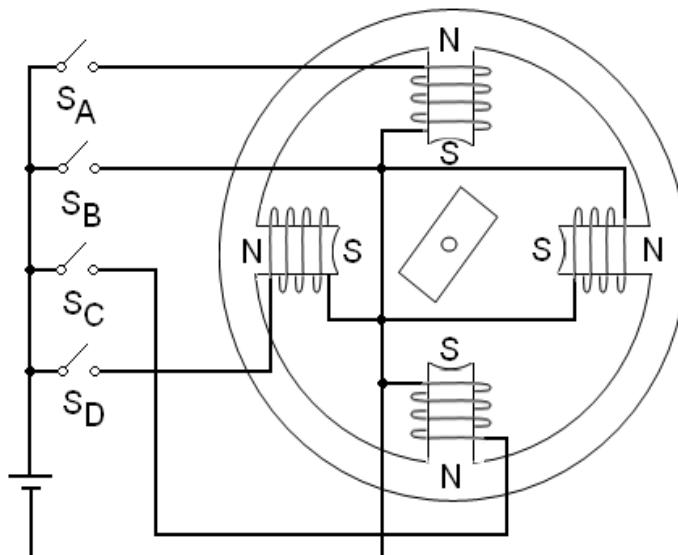

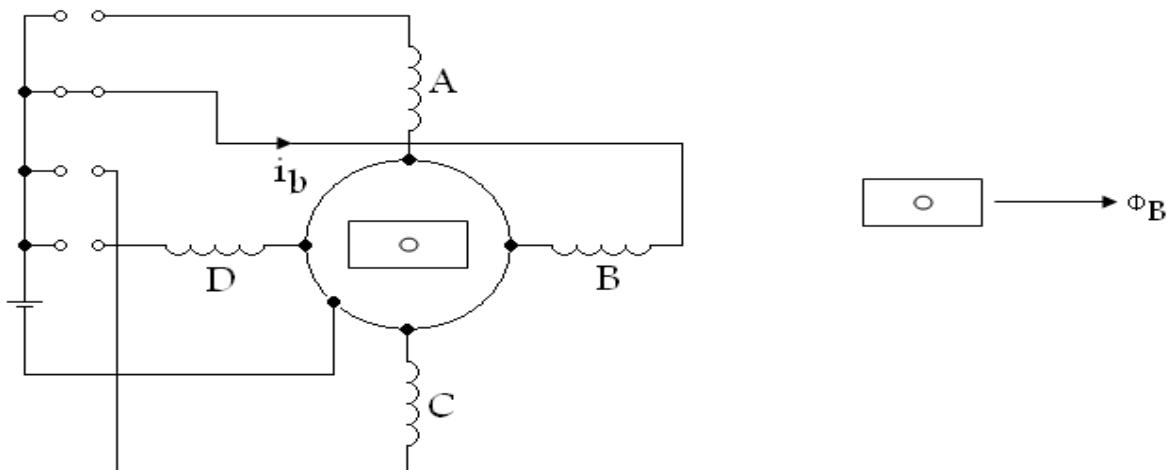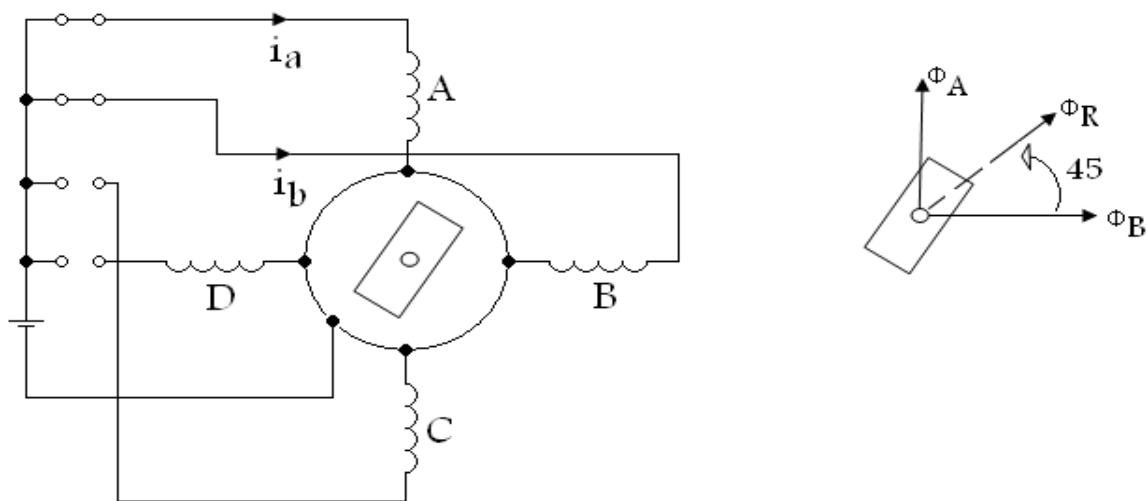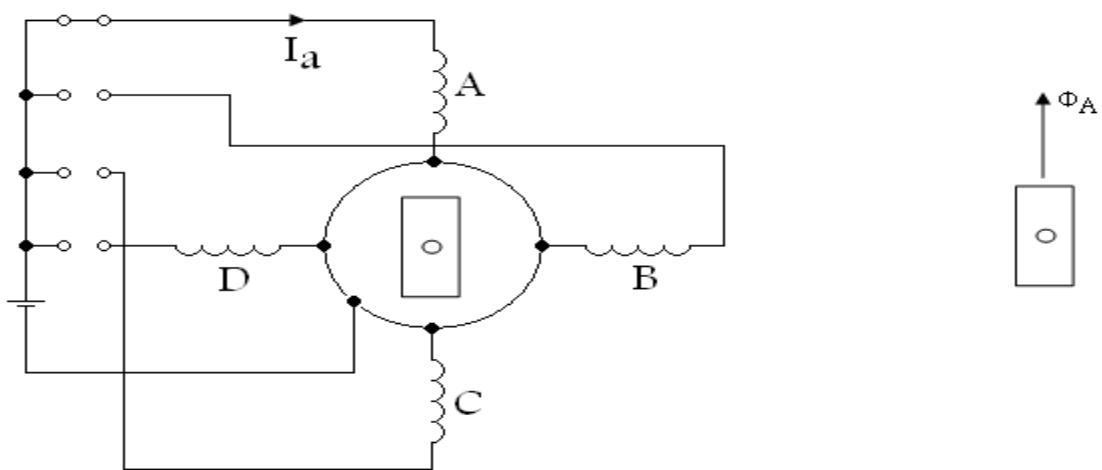

شكل 17-8

شکل 8-17 نحوه عملیات موتورپله ها یا گامهای 45 درجه ای کرد و به نحوه چرخش 45 درجه ای رتور(محور)بهترپی برد. جهت چرخش رامی توان عوض نمود(خلاف عقربه ساعت). برای اینکار باید توالی و ترتیب برق دار کردن سیم پیچ هابصورت $A+D, C, D, A$ و... باشد. اگر بخواهیم پله های گامهای چرخش محور کوچکتر

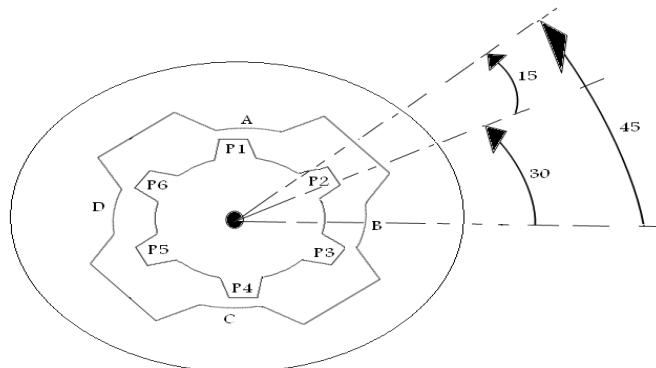


شکل 8-18 موتورپله ای برای گامهای 15 درجه ای قطبی و چهارفاز رانشان می دهد.

در شکل 8-18) اگر سیم پیچی $P1$ برق دار گردد، قطب $P1$ در رotor خود را با محور فاز A همسو می کند. حال اگر فازهای B, A باهم تحریک شوند، میدان منتجه 45 درجه تغییر وضعیت می دهد (درجہت عقربه، ساعت شکل 8-18). در این صورت قطب $P2$ که نزدیکترین قطب به میدان منتجه است خود را با میدان همسومی سازد. لذارتوريک گام 15 درجه ای درجهت خلاف عقربه ساعت طی می نماید. حال اگر فاز B به تنها یی برق دار شود قطب $P3$ خود را با میدان همسومی کند و این عملیات دائم ادامه می یابد. بطور خلاصه می توان گفت اگر نحوه برق دار کردن فازهای $B+C, B, A+B, A$ و... باشد، رتور درجهت خلاف عقربه ساعت گامها یا پله های 15 درجه ای طی می کند.

موتورهای پله ای چند تکه (چند پارچه)

این موتورهای جزء موتورهای پله ای با رلوکتانس متغیر محاسب می شوند و برای گامها یا پله های کوچک مورد استفاده قرار می گیرند. شکل 8-19) برش طولی پله ای سه پارچه از نوع رلوکتانس متغیر رانشان می دهد. همانطور که از شکل پیداست رتور از سه تکه یا پارچه مجزا تشکیل شده و استاتور مربوط به هر تکه (هر پارچه) دارای تعدادی قطب است. شکل 8-20) شما یک چنین موتوری رانشان می دهد که استاتور آن حاوی چهار قطب می باشد.

در شکل ۱۹-۲۰ جهت سیم پیچی ها بر روی قطب های استاتور هر تکه طوریست که

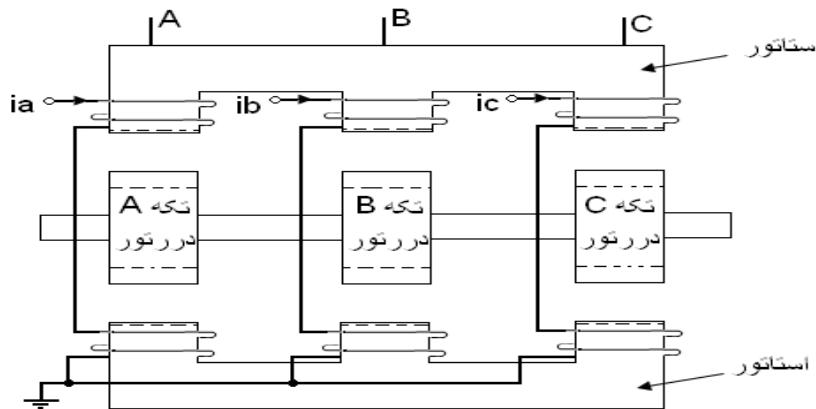


شکل ۸-۱۹-۸ برشی از یک موتور پله ای سه تکه

چهار میدان هم جهت آنچه که در شکل نشان داده شده است پدید آید. شکل ۱۹-۲۰ مربوطه به تکه A می باشد. هم رتور و هم استاتور دارای دندانه های یکسان هستند. (۱۲ دندانه در شکل ۱۹-۲۰). گیریم استاتور تکه A برق دار گردد و دندانه های رتور واستاتور دراین تکه هم سو باشند اما دندانه های رتور واستاتور دو تکه دیگر هم سو نیستند (شکل ۲۰-۸). حال اگر بجای استاتور تکه A، استاتور تکه B را برق دار کنیم دراین صورت دندانه های رotor استاتور در تکه B مایل به همسو شدن هستند. ولذا موتور یک پله یا یک گام می چرخد. اکنون اگر استاتور تکه C برق دار شود دندانه های رotor واستاتور دراین تکه مایل به همسو شدن هستند و لذا باز محوریک پله دیگر می چرخد.


حال اگر استاتور تکه A تحریک شود دوباره دندانه های رotor استاتور دراین تکه همسو شده و موتور یک پله دیگر می چرخد. گفتنی است در حین فرایند A به B به C به A رotor به میزان یک گام دندانه حرکت کرده است. گام دندانه زاویه بین دو دندانه مجاور است. گیریم X تعداد دندانه های Rotor و N تعداد تکه ها یا فازها باشد.

پس:

$$\tau_p = \frac{360}{x} \quad (25-8)$$

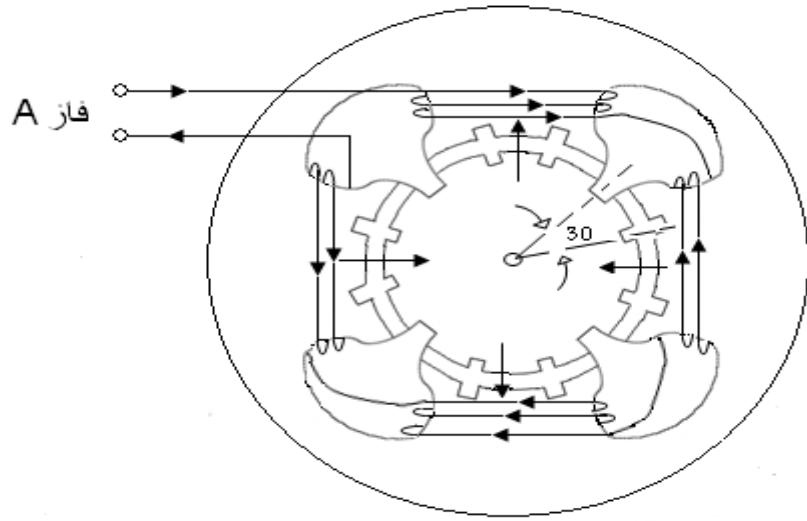

(1)

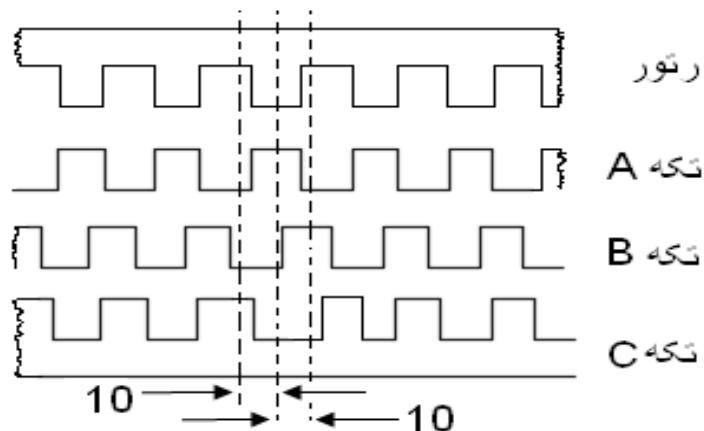

(2)


شکل 20-8 وضعیت دندانه های رотор واستاتور در یک موتور پله ای سه تکه 1- فاز A تحریک گشته و دندانه ها هم سو هستند. 2- وضعیت دندانه هادر تکه های مختلف

$$\Delta\theta \text{ (اندازه پله)} = \frac{360}{XN} \quad (26-8)$$

برای شکل (20-8) داریم:

$$\Delta\theta = \frac{360}{12 \times 3} = 10$$

$$\tau_p = \frac{360}{12} = 30$$

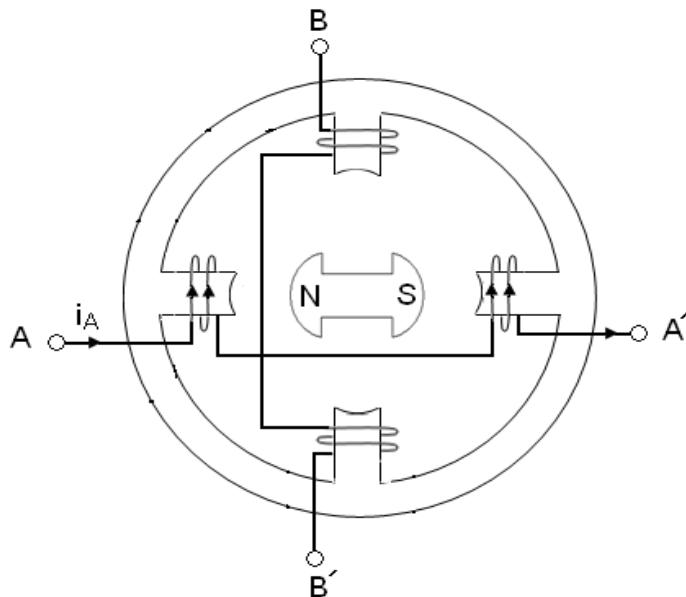

شکل 21-8 موتور پله ای از نوع آهن ربای دائم

3-2-2- موتورهای پله ای از نوع آهن ربای دائم

استاتور این موتورها شبیه موتورهای پله ای تک تکه ای از نوع رلوکتانس متغیر می باشد، اما رتور آنها از آهن ربای دائم ساخته شده است. شکل 21-8(یک موتور پله ای دوقطبی از نوع آهن ربای دائم رانشان می دهد. در این شکل اگر سیم پیچ فاز A تحریک شود رتور خود راهم جهت میدان حاصله می کند. اگر سیم پیچ فاز B تحریک شود، رتور خود راهم سوی میدان حاصله می نماید. بعبارت دیگر گام یا پله 90 درجه ای حاصل می شود. از آنجاییکه ساخت رتورهای کوچک با تعداد قطبها زیاد از نوع آهن ربای دائم کار مشکلی است لذا گام یا پله های این نوع موتورها بزرگ بوده و بین 30 تا 90 درجه می باشد.

3-3-3- مدارهای محرک


سیگنالهای فرمان برای موتورهای پله ای عمدتاً توسط مدارهای منطقی که با TTL و

9- سنکروها یا سنکروها:

تعریف: سنکروها یک وسیله الکترومغناطیسی AC بوده و قادر است جایه مکانیکی را به شکل سیگنال الکتریکی مبدل سازد. سنکرودر سیستم های منترل برای انتقال موقعیت و وضعیت محور و همچنین باری تثبیت سنکرونیزم (همزمان سازی) بین دو یا چند محور بکار می رود. انواع مختلفی از سنکرونها و کاربردهای از آن وجود دارد که سه نوع از آن به صورت زیر معرفی می شود.


- 1- سنکرو فرستنده که با علامت اختصاری C_X آنرا مشخص می سازیم.
- 2- سنکرو گیرنده که با علامت اختصاری C_R آنرا مشخص می سازیم.
- 3- سنکرو تبدیل کننده یا سنکرو ترانسفورماتوری که با علامت CT آن یاد می شود.
- 4- سنکرو دیفرانسیلی یا تفاضلی CD

سنکرو فرستنده: این سنکروها حاوی استاتور سه فازی شبیه ماشین های سنکرون است. روتور این سنکرونها از نوع قطب برجسته بوده که حاوی یک سیم پیچ است. اگر از طریق حلقه لغزان به سیم پیچ روتور ولتاژ AC اعمال میگردد. در امتداد محور روتور شار متناوبی شکل می گیرد. این شار متناوب با خاطر عمل ترانسفورماتوری در سیم پیچ های استاتور ولتاژ القا می کند. اگر روتور در راستای محور مغناطیسی سیم پیچ S_Z قرار می گیرد. در این صورت شار دور این سیم پیچ استاتور ماقزیم بوده که نسبت به وضعیت صفر به میزان زاویه α جایی دارد.

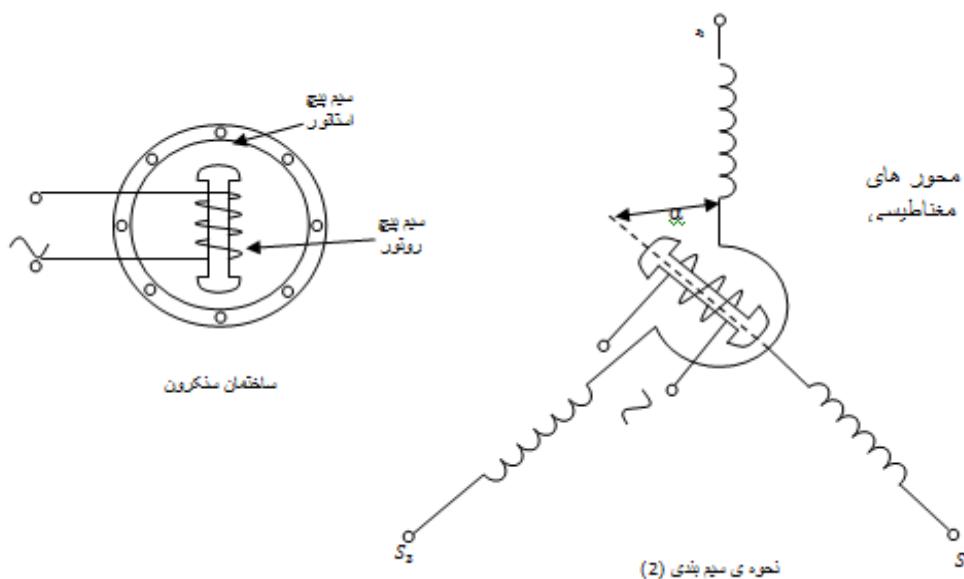

سنکرون های گیرنده (CR) : این سنکرونها مشابه سنکرون های فرستنده (CX) می باشد و به عبارت دیگر سنکرون های CR نسخه حاوی استاتور سه فاز و روتور با قطب برجسته می باشد . روتور حاوی سیم پیچ تکفاز است.

سنکرون های تبدیل یا ترانسفورماتوری (CT) : به صورت شکل زیر بوده و روتور آن استوانه ای می باشد و لذا شکاف هوایی یکنواخت روبرو هستیم . علت یکنواختی شکاف هوایی آن است که پایانه های روتور عموما به یک تقویت کننده وصل است و برای خروجی این تقویت کننده یک امپدانس ثابت صرف نظر ا موقعیت روتور حادث می شود . موقعیت الکتریکی صفر برای این سنکرون ها در شکل زیر نشان داده شده است.(وضعیت روتور سیم پیچ S_2 در استاتور) در سنکرون های CT استاتور نیز سه فاز است ، اما امپدانس هر فاز در سنکرون های CT از امپدانس هر فاز هر فاز استاتور در سنکرون های CX بیشتر است این امر باعث می گردد که چندین سنکرو CT از یک سنکرو CX تغذیه نمایند.

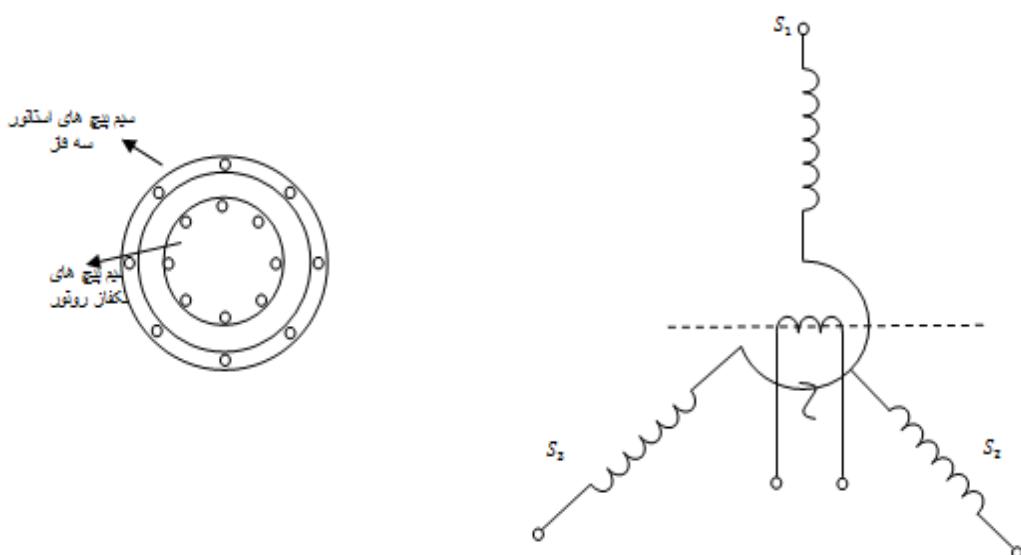

روابط ولتاژ: در شکل زیر ولتاژ استاتور با تغییر مکان روتور تغییر میکند. شکل زیر شمای یک سنکرون فرستنده را نشان می دهد . به سیم پیچ روتور ولتاژ AC تکفاز اعمال می کنیم و وضعیت مکانی روتور را از موقعیت الکتریکی صفر به موقعیت نشان داده شده تغییر مکان می دهیم (زاویه α). ولتاژ روتور به قرار زیر است:

$$e_r = \sqrt{2} \cdot E_r \cdot \sin \omega t$$

نتیجه باید دانست در هر موقعی (زاویه α) برای هر فاز استاتور ولتاژ معینی (E_n) حاصل می شود ولتاژ های خط به خط بصورت زیر بدست می آیند:

$$E_{12} = E_{1n} - E_{2n} = \sqrt{3} \cdot a \cdot E_r \cdot \sin(\alpha - 120)$$


$$E_{23} = E_{2n} - E_{3n} = \sqrt{3} \cdot a \cdot E_r \cdot \sin(\alpha + 120)$$

$$E_{31} = E_{3n} - E_{1n} = \sqrt{3} \cdot a \cdot E_r \cdot \sin \alpha$$


$$e = \sqrt{2} \cdot E_{max} \cdot \sin(\alpha x - \alpha t) \cdot \sin \omega t$$

ولتاژ لحظه ای القاء به قرار زیر است :

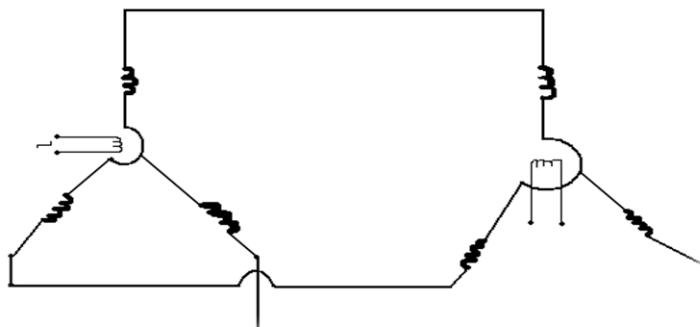تذکر : باید دانست αx و αt در شکل زیر نسبت به وضعیت الکتریکی صفر سنکروها اندازه گیری می شوند.



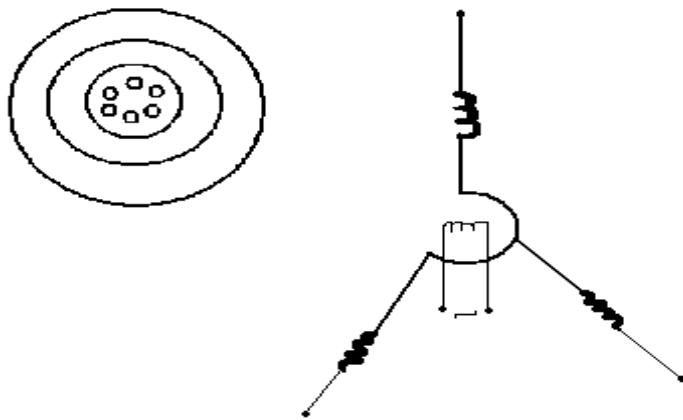خروجی این تقویت کننده یک امپدانس ثابت صرف نظر از موقعیت رتور حادث می شود ، موقعیت الکتریکی صفر برای این سنکروها در شکل زیر نشان داده شده است.(وضعیت رتور سیم پیچ استاتاتور) در سنکروهای **CT** استاتور نیز سه فاز است ، اما امپدانس هر فاز استاتاتور در سنکروهای **CX** بیشتر است ، این امر باعث می گردد که چندین سنکرو **CT** از یک سنکرو **CX** تغذیه نمایند.



در شکل زیر ولتاژ استاتور با تغییر مکان رتور تغییر می کند. شکل زیرشما یک سنکرو فرستنده (CX) را نشان می دهد، به سیم پیچ رتور ولتاژ AC تکفاز اعمال می کنیم و وضعیت مکانی رتور را از وضعیت الکتریکی صفر به موقعیت نشان داده شده تغییر مکان می دهیم (زاویه α) و اتاز رتور به قرار زیر است:

رتور در وضعیت الکتریکی صفرنگه داشته شده است.


کاربرد تشخیص خط:

کاربرد سنکروها در تشخیص خط در سیستم های کنترل وضعیت به صورت شکل زیر است: تضعیف کند و خود را همسو نمائید محورهای ورودی همان محور رتور سنکرو فرستنده (CX) است و همانطور که در شکل مشخص است محور خروجی، محور رتور سنکرو (CT) می باشد.

دوسر سیم پیچ رتور (CT) به تقویت کننده متصل است، موقعیت الکتریکی صفر دو رotor در این سنکرو 90 درجه نسبت به یکدیگر جایی دارد لذا تا مادامیکه این اختلاف 90 درجه ای وجود دارد، ولتاژ القاء شده خط اتصافر بوده ولذا اتاز ورودی سرو موتور نیز صفر بوده و محور نمی چرخد. اگر محور ورودی چرخانده شود تا اینکه این اختلاف 90 درجه ای بین محورها به هم بخورد، در این صورت ولتاژ خط حاصل شده و پس از تقویت بصورت V_a به سرموتور اعمال می شود، در این حال موتور به حرکت در آمده و به نحوی می چرخد که کاربرد سنکروها در تشخیص خط در سیستم های کنترل وضعیت به صورت شکل زیر است: تضعیف کند و خود را همسو نمائید محورهای ورودی همان محور رتور سنکرو فرستنده (CX) است و همانطور که در شکل مشخص است محور خروجی، محور رتور سنکرو (CT) می باشد.

دوسر سیم پیچ رتور (CT) به تقویت کننده متصل است، موقعیت الکتریکی صفردو رتور در این سنکرو 90 درجه نسبت به یکدیگر جایه جایی دارد لذا تا مادامیکه این اختلاف 90 درجه ای وجود دارد، ولتاژ القاء شده خطاطصفر بوده ولذا واتاژ ورودی سرو موتور نیز صفر بوده و محور نمی چرخد. اگر محور ورودی چرخانده شود تا اینکه این اختلاف 90 درجه ای بین محورها به هم بخورد

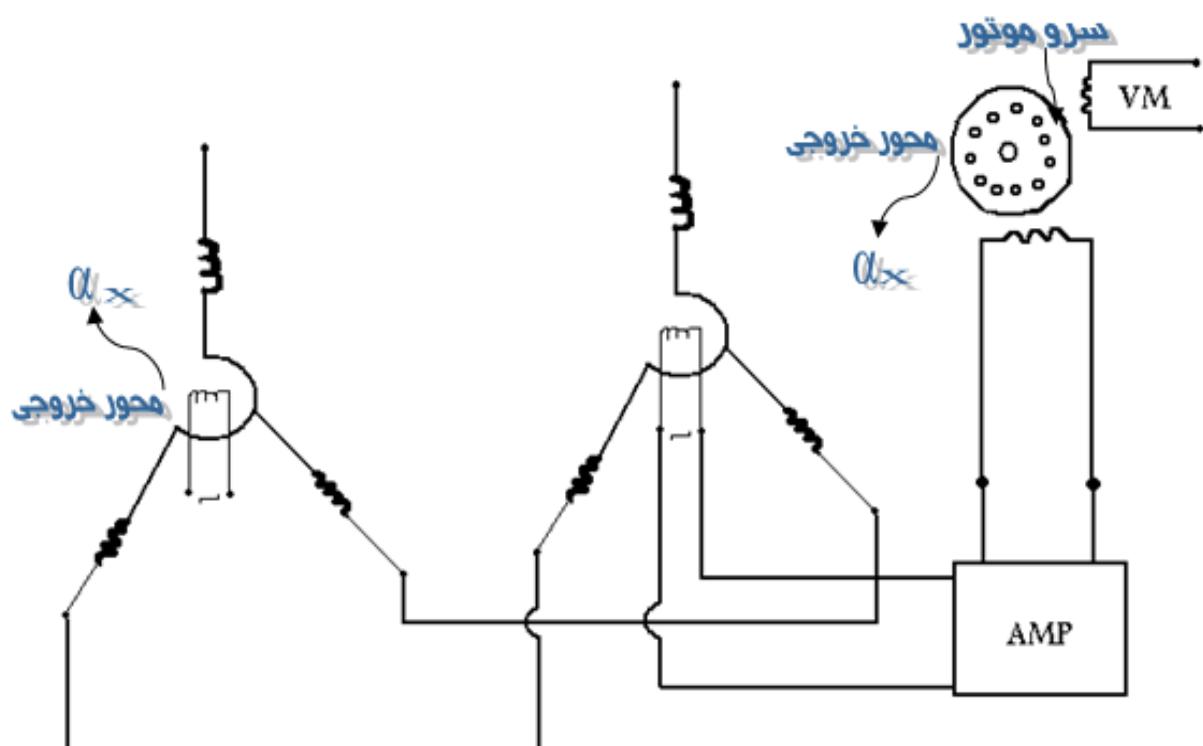در این صورت ولتاژ خط حاصل شده و پس از تقویت بصورت V_a به سرموتور اعمال می شود، در این حال موتور به حرکت در آمد و به نحوی می چرخد که ولتاژ خطاطصفر شود و به عبارتی جایه جایی نسبی 90 درجه ای بین محورها حادث گردد.




نحوه ی انتقال گشتاور در موتورهای سینکرو:

از سنکروها می توان جهت انتقال گشتاور در مسافت های طولانی بدون اتصال مکانیکی استفاده نمود. شکل زیرشما ی چنین سیستمی را برای همسوسازی دو محورنشان می دهد ، در این سیستم از دو سنکروفرنستنده (CR) و گیرنده (CX) استفاده می شود. در این سیستم سیم پیچ های استاتور در سنکرو باهم متصل شده اند و رتور آن ها از یک منبع AC تکفارز تغذیه می شود در صورتی که کلید SW1 د شبکه بسته باشد و رتور سنکرو فرنستنده به میزان زاویه α جابجا می شود ، در صورت در استاتور سنکرو فرنستنده ولتاژ القاء می شود و به المان در سیم پیچ های سنکرو گیرنده جریان برقرار می شود.

حال اگر رتور سنکرو گیرنده برقرار گردد (کلید SW2 بسته شود) در این صورت میدان در جهت محور رتور سنکرو گیرنده برقرار می شود.

در اثر تداخل میدان رotor و استاتور در سنکرو گیرنده گشتاور پدید می آید ، این گشتاور رتور در سنکرو گیرنده را به حرکت در می آورد و به وضعیت مشابه رتور در سنکرو فرنستنده می برد، (زاویه α) در این وضعیت ولتاژ القاء استاتور سنکرو گیرنده مشابه ولتاژ القاء شده در استاتور فرنستنده خواهد بود. لذا جریان بین این دو برقرار نخواهد شد و گشتاور حاصل نمی شود

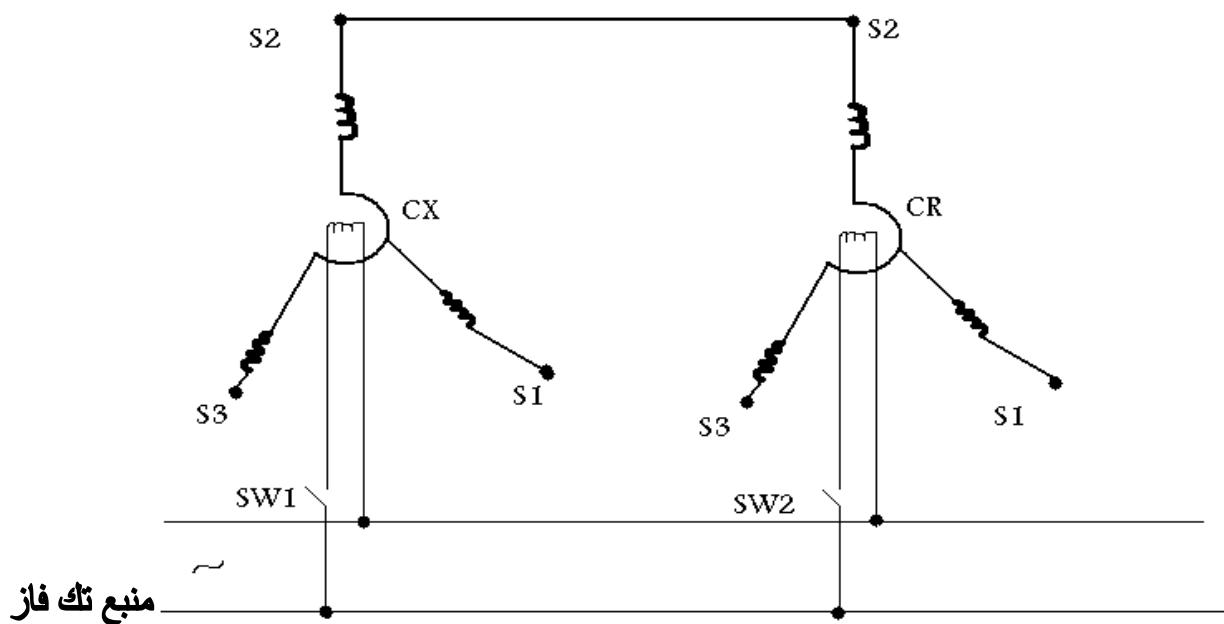حال اگر رتور سنکرو فرنستنده به وضعیت جدید منتقل شود ، رتور سنکرو گیرنده هم به همان وضعیت منتقل می شود.



10-سروموتور

سروموتور که گاهی بنام موتور کنترل از آن یاد می شود، طوری طراحی و ساخته می شود که بتوان از آنها در سیستم های کنترل فیدبک استفاده نمود. توان اسمی این موتورها بین چند دهم وات تا چند صد وات می باشد. پاسخ سرعت این موتورها بسیار زیاد است و لذا باید اینرسی (لختی) آنها کم باشد.

در نتیجه قطر این ماشین ها کم ولی طول آنها نسبتاً زیاد است. از این موتورها در سیستمهای رادار، آدم آهنی، کامپیووتر و ماشینهای افزار استفاده می شود.

سروموتورها بر دو نوع اند:


1DC-سروموتورهای DC


2AC-سروموتورهای AC

سروموتورهای DC

با قطبهايی از آهن رباری دائم DC با تحریک جداگانه یا موتور DC در حقیقت یک موتور DC سروموتورهای

از نوع تحریک جداگانه رانشان می دهد. اصول اصلی عملکرد DC است. شکل (۱) شمای یک سروموتور عمدها توسط ولتاژ آرمیچر کنترل DC معمولی است. سروموتورهای DC این سرو موتور شبیه موتورهای میشنوند. آرمیچر در این موتورها طوری طراحی می شوند که دارای مقاومت زیاد باشند. لذا مشخصه های گشتاور سرعت این موتورها خطی بوده و شبیه منفی نسبتاً زیادی دارند..

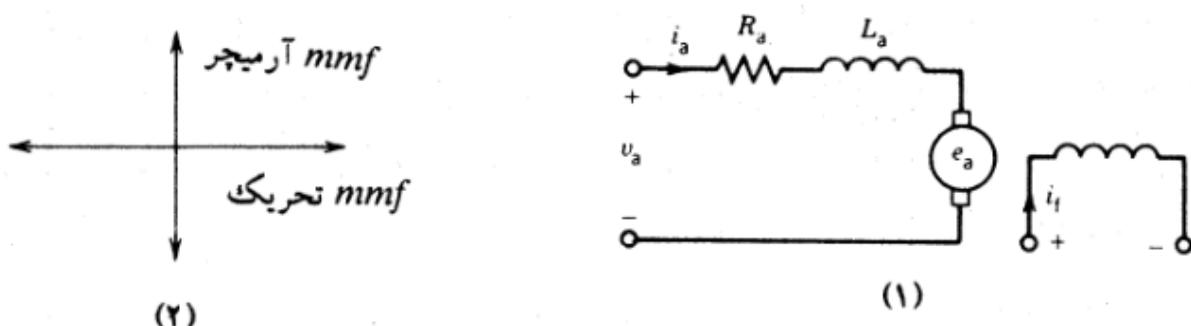

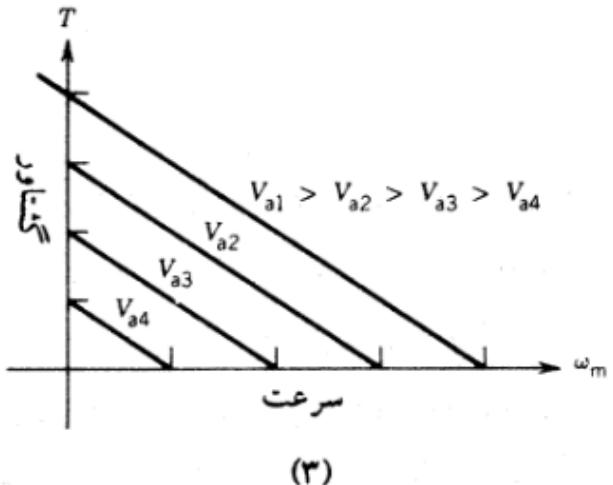

شکل ۱-۸ سرومотор DC ۱ - شمای مدار یا مدار معادل ۲ - آرمیچر و mmf مدار تحریک
۳ - مشخصه های گشتاور - سرعت

مدار (mmf) آرمیچر و نیروی محرکه مغناطیسی (DC) (شکل ۱-۸ و ۳). باید دانست در ماشینهای

تحریک متعامداند (شکل ۱-۸ و ۲). لذا تغییرات پله ای در ولتاژ آرمیچر (یا جریان) باعث میگردد که در موقعیت یا سرعت رتور تغییر سریع حاصل شود.

۲AC-سروموتورهای

از چند وات تا چند صد وات میباشد. در حقیقت سروموتورهای با توان DC توان اسمی سروموتورهای جون سخت بوده و اینرسی AC هستند. امروزه در توانهای کم از سروموتورهای DC اسمی بالا از نوع غیرخطی هستند و مشخصه های گشتاور AC (لختی) آنها نیز کم است اما باید متذکر شد که سروموتورهای

AC نمی باشد. گفتنی است که گشتاور سروموتورهای DC سرعت آنها بخوبی و ایده‌الی سروموتورهای

که در سیستمهای AC باتوان اسمی یکسان کمتر است. اکثر سروموتورهای DC از گشتاور سروموتورهای

کنترل مورد استفاده قرارمی گیرند از نوع موتورهای القایی دو فاز باروتور قفس سنجابی می باشند.

در فاز را نشان می دهد. در این موتورها استاتور حاوی دو AC شکل (1 و 2) شما می سروم موتورهای

سیم پیچی است که در طول محیط استاتور درون شیارها توزیع و گستردگی شده اند. این دو سیم پیچی بقرار زیر تشریح می شوند

سیم پیچی اول که به سیم پیچی مرجع یا سیم پیچی فاز ثابت معروف است و به منبع ولتاژ ثابت 1 متصل می باشد (شکل 1 و 2). $<0Vm$.

2- سیم پیچی دوم که به سیم پیچی کنترل فاز موسوم می باشد به منبع ولتاژ متغیر

متصل می شود. در این موتورها داریم: Va

الف: محورهای مغناطیسی دو سیم پیچ فوق الذکر برهم عموداند.

همواره مثبت منفی 90 درجه است. Va : زاویه ولتاژ متغیر

عمدتاً توسط خروجی یک تقویت کننده بنام تقویت کننده سروم همیا شده و (Va) ج: ولتاژ سیم پیچ کنترل فاز

به موتور اعمال می گردد.

نسبت به Va بستگی دارد و پس فاز یا پیش فاز بودن Vm و Vd : جهت چرخش موتور به اختلاف فاز

جهت چرخش موتور اوضاع می کند. در شرایط دوفاز متعادل داریم:

$$|Vm| = |Va|$$

در این صورت مشخصه گشتاور سرعت موتور شبیه موتورهای القایی سه فاز بوده و در موقعی که مقاومت

رотор کم است، این مشخصه غیر خطی شده و همانند شکل (2 و 8) می باشد. چنین مشخصه ای

جا یگاهی در سیستم های کنترل ندارد. اما اگر مقاومت رotor زیاد باشد، مشخصه گشتاور سرعت در محدوده

وسيعی از تغييرات سرعت، تقربيا خطی می شود. اين امر در شکل (2-8) نشان داده شده است. شکل

به 2-8Va مشخصه های خطی رابراي ولتاژ های گوناگونی نشان می دهد و می بینيم با تغيير


مشخصه های خطی مختلفی جهت کنترل موتور دست می يابيم.

اگر توان موردنیاز پايین باشد رتور را طوري می سازند که اينرسی (لختی) آن کم شود. اين نوع


در شکل (3-8) نشان داده شده است. در اين موتورها برای ساخت قسمت دوار AC سرومотор های

رتور ازيك هادي غير مغناطيسي فنجاني شکل نازک استفاده می شود (قسمت هاشور زده شکل 3-8).

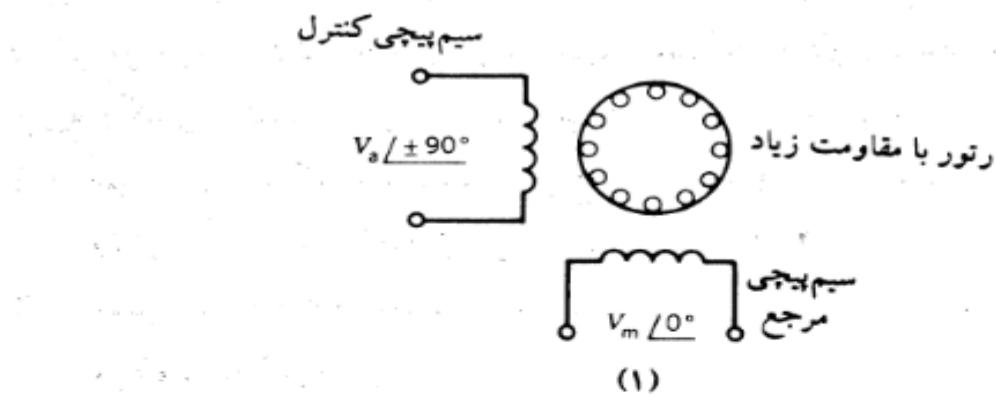از آنجاييکه اين هادي نازک است، مقاومت رتور




(1)

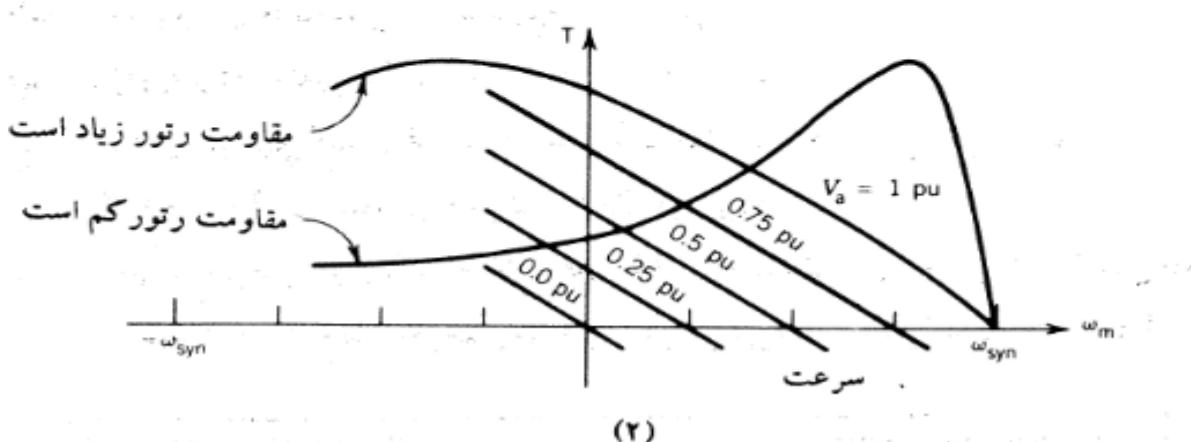

(2)

شکل ۲-۸ سرومotor AC دو فاز ۱ - شعاعی موتور ۲ - مشخصه های گشتاور سرعت

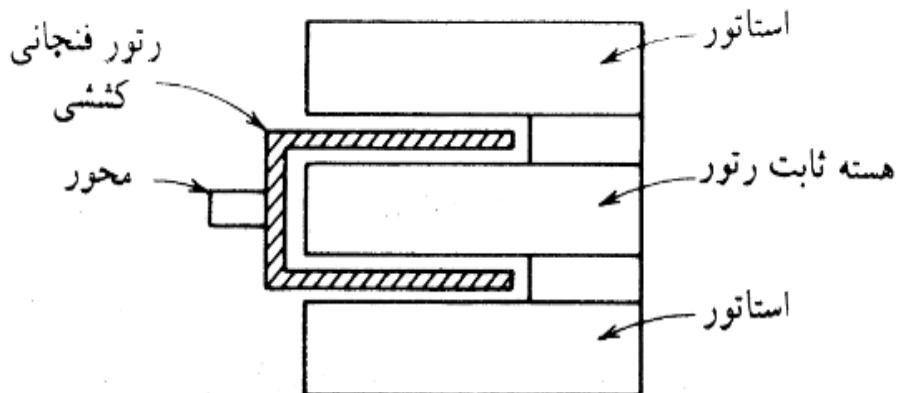

شکل ۳-۸ ساختمان رتور فنجانی شکل کشی

افزایش می یابد ولذا گشتاور راه اندازی مناسبی حادث می شود. در این موتورها رتور حاوی یک هسته آهنی ثابت در وسط قسمت فنجانی شکل می باشد و در نتیجه مدار مغناطیسی کامل می شود. به این نوع

رتورها، لفظ رتور فنجانی کشی نیز اطلاق می گردد.

3- تحلیل، تابع تبدیل و نمودار جعبه ای

بوده V_a دو فاز رانشان می دهد. در این سیستم متغیر ورودی ولتاژ متغیر AC شکل (4-8) یک سرومومotor

می باشند. اینرسی (لختی) بارمکانیکی با (ω_m) یا سرعت رотор و متغیرهای خروجی وضعیت رotor

نشان داده شده است. J_L و ضریب اصطکاک بارمکانیکی متصل به محور موتور با F_L


مشخصه های گشتاور سرعت یک موتور دو فاز نامتعادل در شکل (2-8) نشان داده شده اند. فرض

برابر باشد. V_a می کنیم مشخصه ها خطی بوده و فاصله این خطوط به ازای نموجزی یکسان برای

گشتاور موتور را این چنین می نویسیم:

$$T = K_m V_a - F_m \omega_m \quad (1-8)$$

شکل ۴-۸

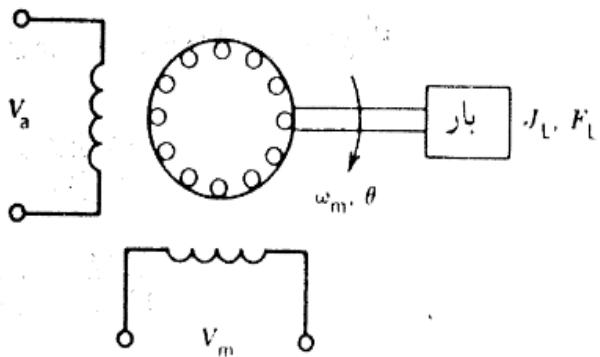

سروموتور AC دو فاز که به محور آن
بار مکانیکی متصل است.

